

TD application : circuits électriques



I Circuit simple

On constitue un circuit électrique avec un générateur réel de tension (E, r) , entre les bornes duquel on branche une résistance R réglable.

- 1) Faire un schéma normalisé du circuit.
- 2) Flécher les tensions et intensités, en respectant la convention pour chacun.
- 3) Déterminer l'expression de l'intensité du courant qui circule dans le circuit.
- 4) Déterminer l'expression de la puissance absorbée par la résistance.
- 5) Tracer la courbe de P en fonction de R , et montrer que cette courbe passe par un maximum. Déterminer les coordonnées du maximum.



II Résistances équivalentes

- 1) Exprimer la résistance équivalente à l'association de deux résistances R_1 et R_2 placées en parallèle.
- 2) Que devient cette expression si $R_1 = R_2$?
- 3) Exprimer la résistance équivalente à l'association des résistances R_1 , R_2 et R_3 placées en parallèle.
- 4) Que devient cette expression si $R_1 = R_2 = R_3$?
- 5) Exprimer la résistance équivalente à l'association de n résistances identiques placées en parallèle.



III Association de générateurs

Deux générateurs de tension de forces électromotrices E_1 et E_2 et de résistances internes r_1 et r_2 sont branchés en série. Ils alimentent une résistance R_3 .


- 1) Dessiner le schéma normalisé de ce circuit électrique et flécher les courants et les tensions. Écrire alors l'équation de la maille et en déduire l'expression du courant qui circule dans cette maille.
- 2) Simplifier le schéma en ne faisant apparaître qu'un seul générateur équivalent aux deux générateurs initiaux aux bornes de R_3 . Que devient le générateur équivalent lorsque r_1 et r_2 sont nulles ?
- 3) Conclusion à retenir : peut-on brancher deux générateurs idéaux de tension en série ? Deux générateurs réels ?

Les deux générateurs (E_1, r_1) et (E_2, r_2) sont maintenant placés en parallèle. Ils alimentent une résistance R_4 (en parallèle sur l'ensemble des deux générateurs).

- 4) Dessiner le schéma normalisé de ce montage et flécher les courants et les tensions, puis reproduire le schéma avec des générateurs idéaux (donc r_1 et r_2 nulles) et flécher les courants et les tensions. Que peut-on dire de la tension aux bornes de R_4 ?
- 5) Conclusion à retenir : peut-on brancher deux générateurs idéaux de tension en parallèle ? Deux générateurs réels ?


☆☆ IV Calcul de résistances équivalentes

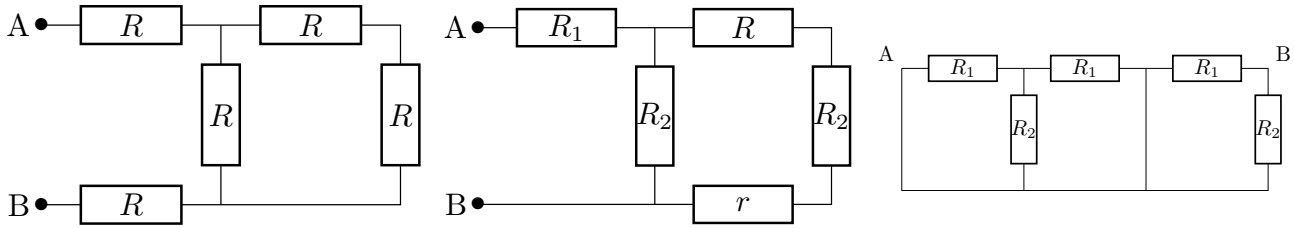- 1) Exprimer la résistance équivalente entre les points A et B pour chacun des schémas suivants.



☆☆ V Conventions et puissances

Pour le circuit ci-contre :

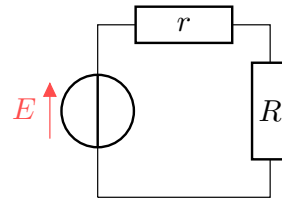

- 1)
 - a – Flécher les courants et les tensions en convention récepteur pour chaque dipôle.
 - b – Exprimer la puissance (notée $\mathcal{P}(R)$ pour le dipôle R) associée à chaque dipôle.
 - c – En faisant un bilan de puissance reçue par le système, déterminer l'expression du courant I .
- 2)
 - a – Reproduire le circuit et flécher les courants et tensions en convention générateur pour chaque dipôle.
 - b – Exprimer la puissance associée à chaque dipôle.
 - c – En faisant un bilan de puissance, déterminer l'expression du courant I .
- 3)
 - a – Reproduire le schéma et flécher les courants et tensions de chaque dipôle en fonction de sa nature (récepteur / générateur).
 - b – Exprimer la puissance associée à chaque dipôle.
 - c – En faisant un bilan de puissance reçu par le système, déterminer l'expression du courant I .
- 4) Comparer les résultats obtenus aux réponses précédentes.

☆☆ VI Mesures de tensions et intensités

- 1) Dans les circuits ci-dessous, quelles sont les valeurs affichées par les instruments de mesure si ceux-ci sont parfaits ? On donne : $E = 5,0 \text{ V}$; $r_1 = 10 \Omega$; $R = 20 \Omega$; $R_1 = 30 \Omega$; $R_2 = 40 \Omega$. On rappelle que dans un circuit, les ampèremètres parfaits sont équivalents à des fils alors que les voltmètres parfaits sont équivalents à des interrupteurs ouverts.

