

Commentaires sur le DS n°02

I Commentaires généraux


Ce deuxième DS est, sous bien des formes, un échec. Il faut prendre le pas sur ce qu'étudier les sciences signifie : on ne vous demande pas d'apprendre mais de comprendre. Il faut avoir des bases extrêmement solides pour bâtir une réflexion digne de ce nom, et absolument éviter les affirmations choquantes écrites avec certitude.

Votre pratique des DS est à changer radicalement. Il **faudrait** lire le sujet en entier, comprendre où chaque exercice vous emmène, faire des schémas pour comprendre les situations et intuitiver les résultats. Ici, seulement 10 personnes ont eu plus de 41 points, c'est-à-dire le nombre de points du premier exercice.

Niveau malus, c'est relativement raisonnable. Je note cependant **trop de marges à droite ou absentes**, et des points perdus bêtement par manque d'un prénom ou d'un numéro de copie. On retrouve surtout des malus d'inhomogénéité. C'est bien de mettre vos numéros de copie, mais **ne rendez pas une annexe non remplie et encore moins le sujet!**

Points clés

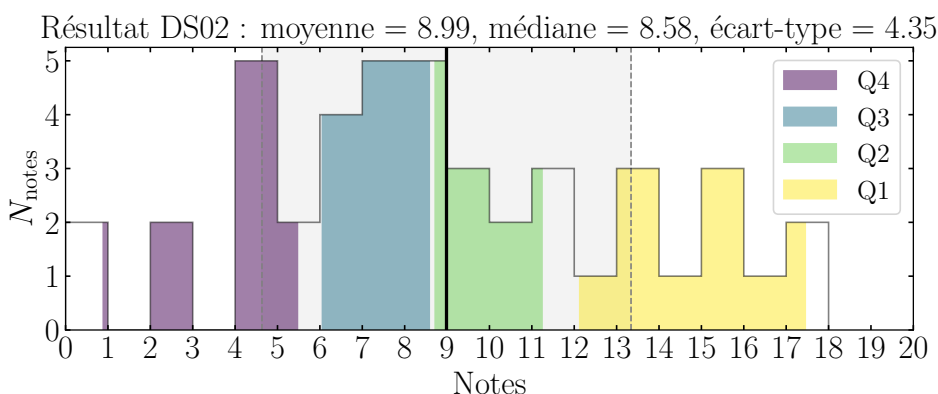- ◇ Les interrupteurs, ouverts ou fermés, ne sont PAS des résistances !
- ◇ Interrupteur fermé (fil) $\Rightarrow i \neq 0, u = 0$;
- ◇ Interrupteur ouvert $\Rightarrow i = 0, u \neq 0$!
- ◇ Condition initiale \nleftrightarrow en $t = 0$, mais en t initial !



/49 E1 Modélisation d'un dipôle linéaire

Il manquait les données pour les A.N. Il faut notifier la personne vous surveillant dans ce cas. Une seule copie en a fait mention écrite, prenez le réflexe.

Lisez la consigne : résultats avec R et E uniquement. **Nommez vos tensions avec précaution : deux R traversés par des i différents sont des tensions différentes !**

- /5 1) Tout et n'importe quoi. Points pour $R_1 + R_2$ en série, $G_1 + G_2$ en parallèle. Des schémas fantastiques, dans le sens « créé par l'imagination ».
- /4 2) **Reprenez les exercices sur les résistances équivalentes.** Bien essayé pour les court-circuits, mais non.
- /8 3) Je vous avais dit de nommer vos points, et qu'un interrupteur ouvert a en général une tension non nulle. Aucune débrouillardise pour traiter ce circuit en régime permanent.



- a) $u = Ri$ ne vaut **que pour une résistance!!** b) Interrupteur ouvert $\Rightarrow u \neq 0$ par essence!!

- /3 4) 2 bonnes réponses sur 44 copies. **Ne mettez pas vos tensions n'importe où!!** Une tension est une **différence de potentiel**, donc vous ne pouvez pas simplifier le circuit et dire « cette tension c'est v ».

- /5 5) Idem avec les courants. Si vous créez un nouveau nœud, le courant représenté n'est plus le même.
- /136-8) RAS.
- /4 9) Il faut voir plus loin que la question, et voir le lien avec les deux études précédentes.
- /3 10) Aucun moyen de faire une résistance équivalente ici. Même commentaire, on vous définit u' et i' alimentant une résistance $R_{AB} \dots$
- /41+) RAS.

/39 E2 Point de fonctionnement d'une diode

Un exercice de collège.

- /2 1) Quel dipôle est caractérisé par l'absence de courant le traversant ?
- /5 2) Ordonnée à l'origine pas à l'origine, pente en volts, c'était n'importe quoi.
- /2 3) **IL SUFFIT DE LIRE LE SENS DES FLÈCHES!!!** Pas une loi des mailles parce que pas de maille.
- /6 4) -A, -U, -H, on a tout eu.
- /5 5) Refaire le schéma. Il y a une maille. On fait une LdM.
- /10 6) Refaire le schéma. On a 3 relations avec u_D . On isole.
- /5 7) Refaire le schéma. Une maille, un nœud.
- /4 8) Pour la seule personne qui est arrivée au bout : attention, le 0 n'était pas tout à gauche.

/45 P1 Balise lumineuse

Ce problème est typiquement le genre de sujet où un-e étudiant-e qui a pris la peine de lire le sujet, de faire un schéma pour comprendre et représenter le système va mettre 15 minutes à commencer mais ira au bout sans embrouille.

La première question était vraiment cadeau, elle a sauvé 80% d'entre vous et vous l'avez bien réalisée d'ailleurs, bravo. Cependant elle est symptomatique de la différence entre Lycée et CPGE : en prépa on ne vous forme pas à apprendre, contrairement au lycée. Vous devez aller plus loin et pouvoir partir d'une définition pour arriver à un développement nouveau.

- /16 1) Résistance infinie $\Rightarrow i = 0 \Rightarrow$ dipôle équivalent à un interrupteur ouvert.
- /3 2) Lecture de l'énoncé. **Attention**, n'appliquez pas $\ln(\)$ sur des nombres négatifs ! $-e^{-t/\tau_1} = \frac{U_a}{E} - 1$ ne se passe pas au \ln , il faut l'appliquer sur $e^{-t/\tau_1} = 1 - \frac{U_a}{E} = \frac{E - U_a}{E}$. Il faut prendre l'habitude de **simplifier** : avoir l'expression littérale d'un temps qui commence par $t_a = -\ln(\)$ c'est *très* inquiétant puisqu'un temps est positif.
- /11 3) Exercice des plus classiques : RC avec une maille parallèle. Donc un nœud, donc une LdN. Un peu moins classique, mais clair avec un schéma, la condition initiale est en $t = t_a$ et n'est pas E !
- /154-8) RAS.

/84 P2 Régimes transitoires successifs d'un circuit RL

Énorme pied de nez à la continuité.

- /6 1) **NON**, u n'est **PAS CONTINU** dans un circuit avec une bobine!!! Pour trouver les CI, schéma et LdM.
- /4 2) Bobine en RP \equiv fil. LdM.
- /5 3) Ne vous précipitez pas, ça n'est pas un RL typique du cours. Il y a deux résistances.
- /8 4) RAS, TB.
- /4 5) Deux choix, comme dans le cours. Une seule bonne réponse.
- /8 6) Deux points gratuits pour les asymptotes, mais grosses incompréhensions de τ ou 5τ .
- /497+) RAS, pas ou mal traité.
- 17-18) **Attention**, τ se trouve à l'intersection avec l'asymptote!!