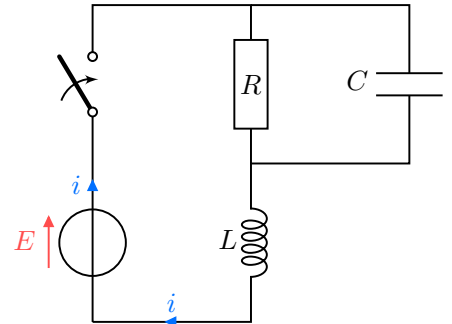


## Sujet 1

## I Oscillateur amorti RLC à 2 mailles

Considérons le circuit représenté ci-contre, où le condensateur est initialement déchargé. Le générateur fournit un échelon de tension, en passant de 0 à  $E$  à  $t = 0$ .




1. Établir l'équation différentielle vérifiée par le courant  $i$ .
2. L'écrire sous forme canonique en introduisant deux grandeurs  $\omega_0$  et  $Q$  que l'on interprétera.
3. Expliquer qualitativement l'expression du facteur de qualité.
4. Donner la valeur du courant  $i$  et de sa dérivée à l'instant initial.
5. En supposant  $Q = 2$ , donner l'expression de  $i(t)$  et tracer son allure.



## Sujet 2
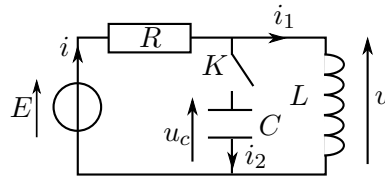
## I Régime transitoire

On considère le circuit ci-contre constitué d'une source idéale de tension continue de force électromotrice  $E$ , d'un condensateur de capacité  $C$ , d'une bobine d'inductance  $L$ , d'une résistance  $R$  et d'un interrupteur  $K$ . On suppose que l'interrupteur  $K$  est ouvert depuis longtemps quand on le ferme à l'instant  $t = 0$ . On suppose que le condensateur est initialement chargé à la tension  $u_c = E$ .



1. Faire le circuit équivalent à l'instant  $t = 0^-$ . Exprimer  $i_1(0^-)$  en fonction de  $E$  et  $R$ .
2. Exprimer  $i_1(0^+)$  et  $u(0^+)$  en fonction de  $E$  et  $R$ .
3. Faire le circuit équivalent quand le régime permanent est atteint pour  $t \rightarrow +\infty$ . En déduire les expressions de  $i(+\infty)$  et  $i_1(+\infty)$ .
4. Montrer que l'équation différentielle vérifiée par  $i_1(t)$  pour  $t \geq 0$  peut se mettre sous la forme :

$$\frac{d^2 i_1(t)}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{di_1(t)}{dt} + \omega_0^2 i_1(t) = \omega_0^2 A$$

Exprimer  $\omega_0$ ,  $Q$  et  $A$  en fonction de  $E$ ,  $R$ ,  $L$  et  $C$ .

5. On suppose que le régime transitoire est de type pseudo-périodique. Donner alors l'inégalité vérifiée par  $R$ . On fera intervenir une résistance critique  $R_c$  que l'on exprimera en fonction de  $L$  et  $C$ .
6. Exprimer la pseudo-pulsation  $\omega$  en fonction de  $\omega_0$  et  $Q$ .
7. Donner l'expression de  $i_1(t)$  pour  $t \geq 0$  en fonction de  $E$ ,  $R$ ,  $L$ ,  $C$ ,  $\omega$  et  $t$ .
8. Tracer l'évolution de  $i_1$  en fonction du temps.
9. Exprimer la variation d'énergie emmagasinée  $\mathcal{E}_L$  par la bobine entre l'instant initial  $t = 0$  et le régime permanent correspondant à  $t \rightarrow +\infty$ . Commenter ce résultat.
10. Exprimer la variation d'énergie emmagasinée  $\mathcal{E}_C$  par le condensateur entre l'instant initial  $t = 0$  et le régime permanent correspondant à  $t \rightarrow +\infty$ . Commenter ce résultat.
11. Exprimer la puissance reçue  $\mathcal{P}_R$  par la résistance  $R$  en régime permanent.




## Sujet 3
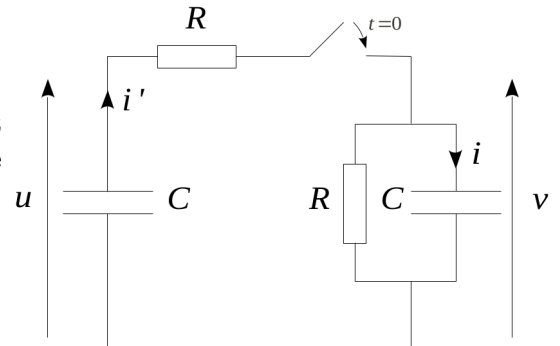
## I Circuit de WIEN

On réalise le montage suivant. On ferme l'interrupteur à l'instant  $t = 0$ ,  $C$  traversé par  $i'$  étant initialement chargé et  $C$  traversé par  $i$  étant initialement déchargé.

On pose  $\tau = RC$ . Données :  $R = 10 \text{ k}\Omega$  et  $C = 0,1 \text{ }\mu\text{F}$ .



1. À partir de considérations physiques, préciser les valeurs de la tension  $v$  lorsque  $t = 0$  et  $t = \infty$ .
2. Établir l'équation différentielle du second ordre dont la tension  $v$  est solution.
3. En déduire l'expression de  $v(t)$  sans chercher à déterminer les constantes d'intégration.
4. Donner l'allure du graphe correspondant à  $v(t)$ .



## Sujet 4

### I Influence d'un condensateur sur un circuit $RL$

Soit un générateur de tension de force électromotrice  $E$  et de résistance interne  $r$ . Il est placé aux bornes d'une bobine d'inductance  $L$  et de résistance  $R$ . On suppose qu'à l'instant initial, l'ensemble fonctionne en régime permanent. On branche alors en parallèle avec la bobine un condensateur de capacité  $C$ . L'objet de ce problème est l'étude de l'intensité  $i$  traversant la bobine.

1. Faire un schéma du montage.
2. Déterminer la valeur de  $i$  à  $t = 0^+$  juste après avoir branché le condensateur.
3. Même question pour  $\frac{di}{dt}$ .
4. Établir l'équation différentielle vérifiée par  $i$ .
5. On donne  $L = 43 \text{ mH}$ ,  $R = 9,1 \Omega$ ,  $r = 50 \Omega$  et  $E = 5,0 \text{ V}$ . Quelle valeur doit-on prendre pour  $C$  pour observer un régime quasipériodique ?
6. Déterminer l'expression littérale de  $i$  si  $C = 1,0 \times 10^{-5} \text{ F}$ .