

Correction du TD d'entraînement



I Comportement d'un circuit à haute et basse fréquence

1) On utilise la relation pour passer des réels aux complexes, pour avoir

$$\underline{e}(t) = E_m e^{j\omega t} \quad \text{et} \quad \underline{u}(t) = U_m e^{j(\omega t + \varphi)}$$

Pour avoir les amplitudes complexes, on sépare le terme en ωt du terme de phase : on trouve donc

$$\underline{E} = E_m \quad \text{et} \quad \underline{U} = U_m e^{j\varphi}$$

2) S'il n'y avait pas la capacité, on pourrait facilement utiliser un pont diviseur de tension pour exprimer \underline{u} en fonction de \underline{e} , \underline{Z}_R et \underline{Z}_L . Pour se ramener à la situation du pont diviseur de tension, on détermine donc une première impédance équivalente issue de l'association en parallèle de L et C , après les avoir converties en complexes.

On peut déterminer $\underline{Z}_{eq,1}$ avec les admittances $\underline{Y}_L = 1/jL\omega$ et $\underline{Y}_C = jC\omega$, et utiliser le pont diviseur de tension directement avec l'amplitude complexe : $\underline{U} = \frac{\underline{Z}_{eq,1}}{\underline{Z}_{eq,1} + \underline{Z}_R} E_m$. Ainsi,

$$\begin{aligned} \underline{U} &= \frac{\frac{1}{\cancel{\frac{1}{jL\omega} + jC\omega}}}{\frac{1}{\cancel{\frac{1}{jL\omega} + jC\omega}} + R(\dots)} E_0 \times \frac{jC\omega + \frac{1}{\cancel{jL\omega}}}{jC\omega + \frac{1}{\cancel{jL\omega}}} \Leftrightarrow \underline{U} = \frac{1}{1 + jRC\omega + \frac{R}{jL\omega}} E_0 \\ &\Leftrightarrow \boxed{\underline{U} = \frac{E_0}{1 + j\left(RC\omega - \frac{R}{L\omega}\right)}} \end{aligned}$$

où on a simplifié la fraction en multipliant par le terme orange d'abord, puis en utilisant que $1/j = -j$.

3) On trouve l'amplitude réelle en prenant le module de l'amplitude complexe, et la phase en en prenant l'argument :

$$\begin{aligned} U_m &= |\underline{U}| \Leftrightarrow \boxed{U_m = \frac{E_m}{\sqrt{1 + \left(RC\omega - \frac{R}{L\omega}\right)^2}}} \\ \varphi &= \underbrace{\arg(E_m)}_{=0} - \arg\left(1 + j\left(RC\omega - \frac{R}{L\omega}\right)\right) \Leftrightarrow \tan \varphi = -\frac{RC\omega - \frac{R}{L\omega}}{1} \\ &\Leftrightarrow \boxed{\varphi = \arctan\left(RC\omega - \frac{R}{L\omega}\right)} \end{aligned}$$

- 4) À très haute fréquence, i.e. $\omega \rightarrow \infty$, le dénominateur de l'amplitude réelle tend vers l'infini à cause du terme $RC\omega$, donc l'amplitude vers 0 ; c'est la même chose à très basse fréquence, i.e. $\omega \rightarrow 0^+$: le dénominateur tend vers l'infini et l'amplitude vers 0, mais cette fois à cause du terme en $\frac{R}{L\omega}$. On a donc

$$\boxed{U_m \xrightarrow{\omega \rightarrow \infty} 0} \quad \text{et} \quad \boxed{U_m \xrightarrow{\omega \rightarrow 0^+} 0}$$

On pouvait prévoir ces résultats par l'étude directe du montage et des impédances en jeu : en effet,

$$\begin{aligned} \underline{Z}_C = \frac{1}{jC\omega} &\rightarrow |\underline{Z}_C| \xrightarrow{\omega \rightarrow 0} \infty & \text{et} & \quad |\underline{Z}_C| \xrightarrow{\omega \rightarrow \infty} 0 \\ \underline{Z}_L = jL\omega &\rightarrow |\underline{Z}_L| \xrightarrow{\omega \rightarrow 0} 0 & \text{et} & \quad |\underline{Z}_L| \xrightarrow{\omega \rightarrow \infty} \infty \end{aligned}$$

Dans les deux cas, le circuit équivalent est l'association en série d'une résistance avec une association en parallèle d'un interrupteur ouvert et d'un fil, c'est-à-dire un fil : or, la tension d'un fil est nulle.



II Dipôle inconnu

- 1) On trouve les amplitudes par lecture graphique des maxima :

$$\boxed{V_m = 3,5 \text{ V}} \quad \text{et} \quad \boxed{U_m = 5 \text{ V}}$$

On fait de même pour trouver la période $T = 6,3 \times 10^{-2} \text{ s}$, et on en déduit la pulsation :

$$\boxed{\omega = \frac{2\pi}{T} = 100 \text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}}$$

- 2) La tension v est en *avance* sur u , puisque quand v s'annule en descendant u s'annule aussi en descendant un peu plus tard que v . On peut aussi voir qu'à $t = 0$, u est à son maximum alors que v y est déjà passé et est en train de diminuer. Par définition du déphasage, on a donc $\boxed{\Delta\varphi_{v/u} > 0}$.

Or, $\Delta\varphi_{v/u} = \varphi_v - \varphi_u$ et $u(t) = U_m \cos(\omega t)$ donc $\varphi_u = 0$. On trouve donc $\boxed{\phi > 0}$.

On a deux manières de mesurer le déphasage :

- ◇ par définition, la pulsation est une vitesse angulaire, donc une durée se convertit en phase en la multipliant par ω . On peut donc déterminer le **déphasage** en mesurant le **retard temporel** entre les deux signaux **quand ils s'annulent avec la même pente**. Soit Δt cet écart : on mesure

$$\Delta t = 0,75 \times 10^{-2} \text{ s} \Leftrightarrow \Delta\varphi_{v/u} = \phi = \omega\Delta t \Leftrightarrow \boxed{\phi = 0,75 \text{ rad} \approx \frac{\pi}{4}}$$

- ◇ On peut également mesurer $v(0) = V_m \cos(\phi)$ et avoir

$$\cos(\phi) = \frac{v(0)}{V_m} \Leftrightarrow \boxed{\phi = \arccos\left(\frac{v(0)}{V_m}\right)} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} v(0) = 2,5 \text{ V} \\ V_m = 3,5 \text{ V} \end{cases}$$

A.N. : $\boxed{\phi \approx 0,77 \text{ rad}}$

- 3) On note $\underline{Z} = X + jY$ l'impédance complexe du dipôle D .

- a – On nous donne $v(t)$ donc $\underline{V} = V_m e^{j\phi}$, et on nous définit \underline{Z} son impédance. Pour faire le lien entre les deux, on utilise la définition de l'impédance complexe pour un dipôle de tension \underline{U} et traversé par un courant \underline{I} via la loi d'Ohm généralisée :

$$\underline{V} = \underline{Z}\underline{I}$$

Il faudrait donc pouvoir connaître \underline{I} . Heureusement, la loi d'OHM généralisée fonction évidemment avec les résistances, et comme il n'y a qu'une seule intensité qui traverse la maille, on peut utiliser

$$\underline{U} = R\underline{I} \Leftrightarrow \underline{I} = \frac{\underline{U}}{R}$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} Z = |\underline{Z}| &= \sqrt{X^2 + Y^2} \quad \text{et} \quad Z = |\underline{Z}| = \left| \frac{\underline{V}}{\underline{I}} \right| = \left| R \frac{\underline{V}}{\underline{U}} \right| \\ \Leftrightarrow X^2 + Y^2 &= R^2 \frac{V_m^2}{U_m^2} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} V_m = 3,5 \text{ V} \\ U_m = 5 \text{ V} \\ R = 100 \Omega \end{cases} \\ \text{A.N. : } & \boxed{X^2 + Y^2 = 4900 \Omega^2} \end{aligned}$$

L'autre équation permettant de résoudre ce système est bien évidemment la phase (question 1 puis question 2) :

$$\begin{aligned} \tan(\arg(\underline{Z})) &= \frac{Y}{X} \quad \text{et} \quad \tan(\arg(\underline{Z})) = \tan\left(\arg(\underline{V}) - \underbrace{\arg(\underline{U})}_{=0}\right) = \tan(\phi) \\ \Leftrightarrow \frac{Y}{X} &= \tan \phi \quad \text{avec} \quad \phi = \frac{\pi}{4} \text{ rad} \quad \text{soit} \quad \boxed{\frac{Y}{X} = 1} \end{aligned}$$

On combine les deux équations pour trouver

$$\begin{aligned} Y &= X \quad \text{et} \quad 2X^2 = 3900 \Omega^2 \\ \text{A.N. : } & \boxed{X = Y = 49 \Omega} \end{aligned}$$

- b – La partie réelle est non nulle, donc on a au moins une résistance de 49Ω , et la partie imaginaire est positive : ça ne peut qu'être une inductance car $1/jC\omega = -j/C\omega$ et la partie imaginaire est donc négative. C'est donc **l'association en série d'une résistance r et d'une inductance L** . On trouve la valeur de L en calculant $L\omega = Y = 49 \Omega$.

$$\boxed{r = 49 \Omega} \quad \text{et} \quad \boxed{L = 0,49 \text{ H}}$$

★★ III Oscillateur à quartz

- 1) On calcule l'association en série de C et L d'abord, puis on fait l'association en parallèle de ce dipôle avec C_0 :

$$\underline{Z}_{\text{eq}, 1} = \frac{1}{jC\omega} + jL\omega$$

D'où

$$\underline{Z} = \frac{1}{\underline{Y}_{C_0} + \underline{Y}_{\text{eq}, 1}}$$

$$\begin{aligned}
\Leftrightarrow \underline{Z} &= \frac{1}{jC_0\omega + \frac{1}{\frac{1}{jC\omega} + jL\omega}} \times \frac{\frac{1}{jC\omega} + jL\omega}{\frac{1}{jC\omega} + jL\omega} \\
\Leftrightarrow \underline{Z} &= \frac{\frac{1}{jC\omega} + jL\omega}{1 + \frac{C_0}{C} - LC_0\omega^2} \times \frac{jC\omega}{jC\omega} \\
\Leftrightarrow \underline{Z} &= \frac{1 - LC\omega^2}{jC\omega + jC_0\omega - jLCC_0\omega^3} \\
\Leftrightarrow \underline{Z} &= -j \frac{1 - LC\omega^2}{(C + C_0)\omega - LCC_0\omega^3} \\
\Leftrightarrow \underline{Z} &= j \frac{LC\omega^2 - 1}{\omega((C + C_0) - LCC_0\omega^2)}
\end{aligned}$$

2) L'impédance est nulle si le numérateur est nul, c'est-à-dire

$$\underline{Z} = 0 \Leftrightarrow \omega = \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

À cette pulsation, assimilable à la pulsation propre d'un circuit RLC série, le dipôle est donc équivalent à un fil. On retrouvera ce résultat en étudiant la résonance dans le chapitre suivant.

L'impédance est infinie si le dénominateur est nul, c'est-à-dire

$$|\underline{Z}| \rightarrow \infty \Leftrightarrow \omega = \omega'_0 = \sqrt{\frac{C + C_0}{LCC_0}}$$


Cette pulsation serait la pulsation propre d'une bobine L et d'un condensateur de capacité $C_{eq} = \frac{CC_0}{C+C_0}$, autrement dit l'association en série d'un condensateur C et d'un autre condensateur C_0 (les inverses des capacités s'ajoutent en série).

À cette pulsation (dite « de résonance », cf. chapitre suivant), la bobine et les condensateurs se chargent et déchargent alternativement, l'énergie arrivant dans le dipôle est piégée et n'est pas transmise au reste du circuit, comme le fait un interrupteur ouvert.

3) On regarde les cas limites à très haute et très basse fréquence :

$$|\underline{Z}| \xrightarrow[\omega \rightarrow \infty]{} 0 \quad \text{et} \quad |\underline{Z}| \xrightarrow[\omega \rightarrow 0^+]{} \infty$$

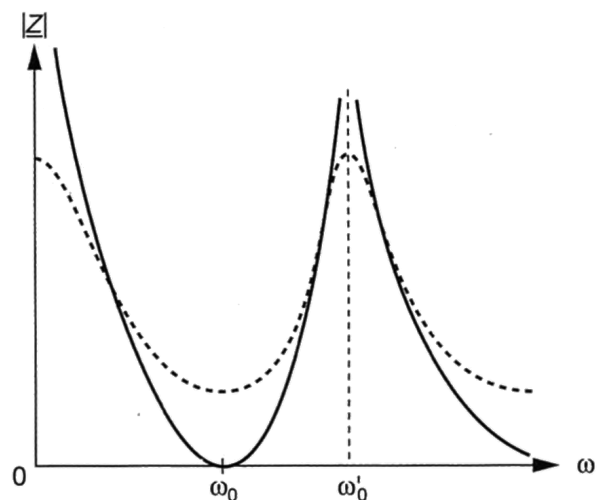En effet, à $\omega \rightarrow 0$, les condensateurs sont des interrupteurs ouverts donc l'impédance totale est celle d'un interrupteur ouvert. À l'inverse, à $\omega \rightarrow \infty$, les condensateurs sont des fils donc l'impédance totale est celle d'un fil : 0.



4) Les résistances évitent les infinités par dissipation, mais également les valeurs nulles : on se retrouve avec la courbe en pointillés sur la figure précédente.

★ IV Déphasage, pulsation et impédance

- 1) Pour exprimer simplement i , il nous faut une seule maille avec une seule impédance équivalente $\underline{Z}_{\text{eq}}$: de cette manière, la loi des mailles nous donnera $\underline{E} = \underline{Z}_{\text{eq}} \underline{I}$ et on pourra facilement déterminer le déphasage entre i et e .

On calcule l'impédance équivalente de l'association en série de R_2 et L :

$$\underline{Z}_{\text{eq},1} = R_2 + jL\omega$$

Cette association est en parallèle avec C :

$$\begin{aligned} \underline{Z}_{\text{eq},2} &= \frac{\underline{Z}_C \times \underline{Z}_{\text{eq},1}}{\underline{Z}_C + \underline{Z}_{\text{eq},1}} = \frac{\frac{1}{jC\omega}(R_2 + jL\omega)}{\frac{1}{jC\omega} + R_2 + jL\omega} \\ &\Leftrightarrow \underline{Z}_{\text{eq},2} = \frac{R_2 + jL\omega}{1 + jR_2C\omega - LC\omega^2} \end{aligned}$$

On a donc comme prévu avec la loi des mailles :

$$\underline{I} = \frac{\underline{E}}{R_1 + \underline{Z}_{\text{eq},2}}$$

L'intensité est en phase avec la tension si $\arg(R_1 + \underline{Z}_{\text{eq},2}) = 0$, c'est-à-dire si

$$\begin{aligned} &\arg\left(R_1 + \frac{R_2 + jL\omega}{1 + jR_2C\omega - LC\omega^2}\right) = 0 \\ &\Leftrightarrow \arg\left(\frac{R_1 + jR_1R_2C\omega - LCR_1\omega^2 + R_2 + jL\omega}{1 + jR_2C\omega - LC\omega^2}\right) = 0 \\ &\Leftrightarrow \arg((R_1 + R_2 - LCR_1\omega^2) + j(R_1R_2C\omega + L\omega)) = \arg((1 - LC\omega^2) + jR_2C\omega) \\ &\Leftrightarrow \tan(\arg((R_1 + R_2 - LCR_1\omega^2) + j(R_1R_2C\omega + L\omega))) = \tan(\arg((1 - LC\omega^2) + jR_2C\omega)) \\ &\Leftrightarrow \frac{R_1R_2C\omega + L\omega}{R_1 + R_2 - LCR_1\omega^2} = \frac{R_2C\omega}{1 - LC\omega^2} \\ &\Leftrightarrow \frac{R_1 + \frac{L\omega}{R_2C\omega}}{R_1 + R_2 - LCR_1\omega^2} = \frac{1}{1 - LC\omega^2} \\ &\Leftrightarrow \left(R_1 + \frac{L}{R_2C}\right)(1 - LC\omega^2) = R_1 + R_2 - LCR_1\omega^2 \\ &\Leftrightarrow \cancel{R_1} - \cancel{LCR_1\omega^2} + \frac{L}{R_2C} - \frac{L^2\omega^2}{R_2} = \cancel{R_1} + R_2 - \cancel{LCR_1\omega^2} \\ &\Leftrightarrow L = R_2^2C + L^2C\omega^2 \\ &\Leftrightarrow \omega^2 = \frac{1}{LC} - \frac{R_2^2}{L^2} \\ &\Leftrightarrow \omega^2 = \frac{1}{LC} \left(1 - \frac{R_2^2C}{L}\right) \end{aligned}$$