

Circuits en régime permanent

I Réaliser et valider

I/B Les lois de base des circuits électriques

I/B) 1 La loi d'Ohm

1 solu

I/B) 2 Lois des mailles et des nœuds

2 solu

3 solu

I/B) 3 Pont diviseur de tension

4 solu

5 solu

I/C Résistances d'entrée et de sortie d'un dipôle

I/C) 1 Résistance de sortie du GBF

6 solu

7 solu

I/C) 2 Résistance d'entrée d'un voltmètre

8 solu

9 solu

10 solu