

Correction du TP

✂ Capacités exigibles

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Décalage temporel/Déphasage à l'aide d'un oscilloscope numérique.
<input type="checkbox"/> Reconnaître une avance ou un retard.
<input type="checkbox"/> Passer d'un décalage temporel à un déphasage et inversement. | <input type="checkbox"/> Mettre en œuvre un dispositif expérimental illustrant l'utilité des fonctions de transfert pour un système linéaire à un ou plusieurs étages.
<input type="checkbox"/> Agir sur un signal électrique à l'aide des fonctions simples suivantes : filtrage |
|--|--|

I Objectifs

- ◇ Apprendre à utiliser un dBmètre.
- ◇ Apprendre à déterminer rapidement une fréquence de coupure.
- ◇ Apprendre à mesurer un déphasage à l'oscilloscope.
- ◇ Apprendre à tracer un diagramme de BODE sur papier semi-log et papier millimétré.

II S'approprier

II/A Méthode pour mesurer un déphasage – rappel de cours

Rappel mesure de déphasage

Supposons $e(t) = E_m \cos(\omega t)$ sur la voie Y_1 et $s(t) = S_m \cos(\omega t + \varphi)$ sur la voie Y_2 de l'oscillogramme ci-contre. Le déphasage φ entre deux signaux est un nombre appartenant à l'intervalle $]-\pi ; \pi]$. Il se mesure grâce à l'oscilloscope.

- 1) **Déterminer $|\Delta\varphi_{s/e}|$** : pour cela, il faut placer les curseurs verticaux de manière à déterminer le décalage temporel Δt , puis $|\Delta\varphi_{s/e}| = \omega|\Delta t|$ (en rad).
- 2) **Déterminer le signe de $\Delta\varphi_{s/e}$** : pour cela, on cherche quelle courbe est en avance sur l'autre. Sur l'oscillogramme ci-contre, s est en retard sur e puisqu'il s'annule après e : on en déduit $\Delta\varphi_{s/e} < 0$.

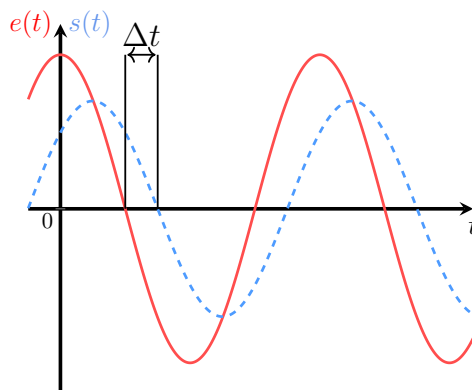


FIGURE TP13.1 – Déphasage

II/B Méthode pour mesurer un gain en dB

Le gain se mesure grâce à un multimètre.

Expérience TP13.1 : Mesure de gain

- 1) Appuyez sur la fonction Volt alternatif (symbole $V\sim$), puis dBmètre (bouton dB) pour activer la fonction dBmètre ;
- 2) Brancher le multimètre sur l'entrée $e(t)$ du montage ;
- 3) Appuyer sur **rel** une ou deux fois jusqu'à ce que le multimètre affiche 0 : on indique alors au multimètre que c'est cette tension $e(t)$ qui sert de référence.
- 4) Brancher ensuite le multimètre sur la sortie $s(t)$. Il affiche directement le gain en dB.



Attention TP13.1 : Attention

Il faut refaire le zéro relatif pour chaque fréquence.

II/C Méthode pour tracer un diagramme de BODE


Outils TP13.1 : Tracer un diagramme de BODE

Pour tracer le diagramme de BODE, il est nécessaire pour chaque fréquence de déterminer :

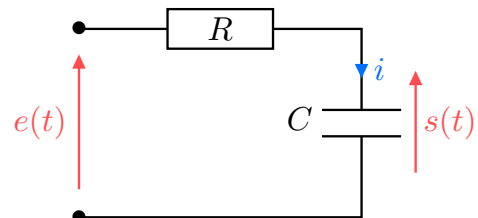- 1) le déphasage $\Delta\varphi_{s/e}$ de $s(t)$ par rapport à $e(t)$;
- 2) Le gain en dB.

III Analyser

Le montage étudié, schématisé ci-contre, est un circuit RC série alimenté par la tension $e(t) = E_m \cos(\omega t)$. On pose $s(t) = S_m \cos(\omega t + \varphi)$ la tension aux bornes du condensateur.



- ① Établir l'expression de la fonction de transfert.

Réponse

Pont diviseur :

$$\begin{aligned}
 \underline{S} &= \frac{1/jC\omega}{R + 1/jC\omega} \underline{E} \\
 \Leftrightarrow \underline{S} &= \frac{1}{1 + jRC\omega} \underline{E} \\
 \Leftrightarrow \underline{H} &= \frac{1}{1 + jRC\omega} \\
 \Leftrightarrow \underline{H} &= \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}} \\
 \Leftrightarrow \underline{H} &= \frac{1}{1 + jx}
 \end{aligned}
 \quad
 \begin{aligned}
 &\times \frac{jC\omega}{jC\omega} \\
 &\left. \begin{aligned} \underline{H} &= \underline{S}/\underline{E} \\ \omega_c &= \frac{1}{RC} \\ x &= \frac{\omega}{\omega_c} \end{aligned} \right\}
 \end{aligned}$$



- ② Déterminer le comportement asymptotique du filtre pour le gain et le déphasage.

Réponse

$$1) \quad \boxed{\underline{H}(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{1+0} = 1 \quad \text{et} \quad \underline{H}(x) \underset{x \rightarrow \infty}{\sim} \frac{1}{jx}}$$

2) \diamond Pour le gain :

$$G_{\text{dB}}(x) \underset{x \rightarrow 0}{\longrightarrow} 20 \log(1) = 0 \quad \text{et} \quad G_{\text{dB}}(x) \underset{x \rightarrow \infty}{\sim} 20 \log \left| \frac{1}{jx} \right| = -20 \log x$$

Ainsi, à hautes fréquences, **le gain diminue de 20 dB par décade** : si ω est multiplié par 10, le gain en décibel baisse de 20 dB (i.e. l'amplitude est divisée par 10).

\diamond Pour la phase :

$$\varphi(x) \underset{x \rightarrow 0}{\longrightarrow} \arg(1) = 0 \quad \text{et} \quad \varphi(x) \underset{x \rightarrow \infty}{\sim} \arg\left(\frac{1}{jx}\right) = -\frac{\pi}{2}$$

\diamond

- ③ Déterminer l'expression de la fréquence de coupure f_c , puis la calculer pour $R = 1,0 \text{ k}\Omega$ et $C = 0,10 \text{ }\mu\text{F}$.

Réponse

On a trouvé

$$\omega_c = \frac{1}{RC} \Leftrightarrow \boxed{f_c = \frac{1}{2\pi RC}} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} R = 1,0 \text{ k}\Omega \\ C = 0,10 \text{ }\mu\text{F} \end{cases}$$

A.N. : $f_c = 1,6 \times 10^3 \text{ Hz}$

\diamond

- ④ Compléter le schéma avec les branchements de la carte Sysam permettant de visualiser simultanément $e(t)$ sur la voie EA0 et $s(t)$ sur la voie EA1 de l'oscilloscope.

Réponse

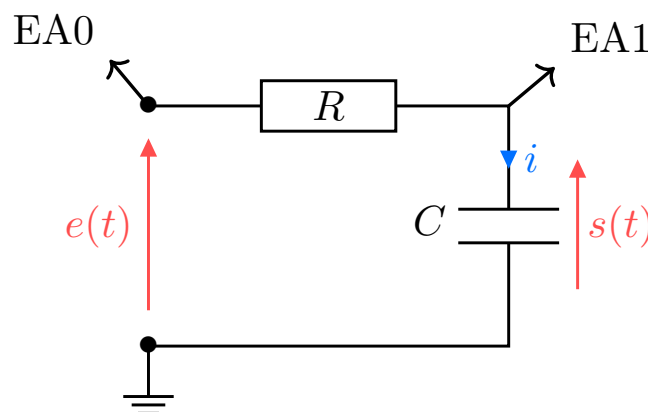


FIGURE TP13.2 – Schéma complété.

\diamond

- ⑤ On souhaite éliminer toute composante continue des signaux observés, doit-on choisir le mode AC ou DC ? (vous pourrez faire une recherche sur internet ce que signifie mode AC et DC d'un oscilloscope).

Réponse

On choisit le mode AC (courant alternatif).

\diamond

- ⑥ Si l'amplitude E_m du signal d'entrée est représentée par 2,8 carreaux, en supposant que la sensibilité verticale est la même sur les 2 voies, montrer que pour $f = f_c$ l'amplitude S_m du signal de sortie correspond alors à 2 carreaux sur l'oscillogramme.

Réponse

À la fréquence coupure, on obtient

$$S_m(f_c) = |\underline{H}(f_c)| E_m = \frac{E_m}{\sqrt{2}}$$

L'application numérique donne bien $S_m(f_c) \approx 2$ carreaux.



IV Réaliser

IV/A Étude rapide de comportement

Expérience TP13.2 : Diagramme automatique



- 1) Connecter la carte Sysam à l'ordinateur ;
- 2) Ouvrir 0scillo5 (Programmes Physique-chimie → Eurosmart → 0scillo5) ;
- 3) Alimenter votre filtre RC avec la sortie analogique SA1 de la carte Sysam.
- 4) Relever la tension $e(t)$ sur le canal EA0 et la tension $s(t)$ sur le canal EA1.
- 5) Passer en mode Bode ;
- 6) Afficher gain et phase ;
- 7) Prendre une échelle log avec une étendue de fréquence cohérente avec la fréquence de coupure que vous avez préalablement déterminée ;
- 8) Sélectionner EA0 en entrée ;
- 9) Effacer acquisitions précédentes. Choisir : toutes ;
- 10) Déclencher.
- 11) Les diagrammes sont tracés de manière automatique. Pratique si on veut être rapide !

IV/B Mesures pour le tracé du diagramme de BODE

Il s'agit maintenant de faire un relevé fréquence par fréquence pour apprendre à le faire « à la main ».

Expérience TP13.3 : À la main



- 1) Choisir maintenant le mode BALAYAGE, pour utiliser 0scillo5 comme un oscilloscope ;
- 2) Dans le panneau de contrôle (boîte flottante en haut de l'écran), cliquer sur Voir GBF1 et appuyer sur Marche ;
- 3) Prendre comme amplitude du signal d'entrée environ 2 V (soit 4 Vpp). Pour des fréquences entre 100 Hz et 50 kHz ;
- 4) Mesurer le déphasage entre $s(t)$ et $e(t)$ à l'aide d'Oscillo5, comme indiqué dans S'approprier. Pour plus de facilité, utiliser les curseurs (en bas à droite du menu d'Oscillo5) et les calibres horizontaux (à droite) et verticaux (en bas).

- 5) Mesurer le gain en dB à l'aide du dBmètre, comme indiqué dans S'approprier.
- 6) Une échelle logarithmique de variation de la fréquence est pertinente et vous pourrez faire plus de mesures autour de la fréquence de coupure f_c précédemment établie.

- 1] Regrouper les valeurs dans un tableau :

TABLEAU TP13.1 – Mesures pour diagramme de BODE.

f (Hz)	G_{dB} (dB)	$ \Delta t $ (μs)	$ \Delta\varphi_{s/e} $ (rad)	$\Delta\varphi_{s/e}$ (rad)
\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots
\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots

Réponse

TABLEAU TP13.2 – Mesures pour diagramme de BODE.

f (Hz)	G_{dB} (dB)	$ \Delta t $ (μs)	$ \Delta\varphi_{s/e} $ (rad)	$\Delta\varphi_{s/e}$ (rad)
100	-0,02	99,9	0,06	-0,06
300	-0,15	98,8	0,19	-0,19
600	-0,58	95,6	0,36	-0,36
1000	-1,44	89,3	0,56	-0,56
1200	-1,95	85,7	0,65	-0,65
1600	-3,03	78,4	0,79	-0,79
2000	-4,11	71,5	0,90	-0,90
3000	-6,58	57,5	1,08	-1,08
5000	-10,36	40,2	1,26	-1,26
7000	-13,08	30,6	1,35	-1,35
10 000	-16,07	22,5	1,41	-1,41
20 000	-22,01	11,9	1,49	-1,49
30 000	-25,52	8,1	1,52	-1,52
40 000	-28,01	6,1	1,53	-1,53
50 000	-29,95	4,9	1,54	-1,54



V Valider et conclure

- 2] Tracer le diagramme de BODE expérimental sur papier semi-log (fourni en fin de sujet) en mettant la fréquence en abscisse (les 2 courbes sur une même feuille en prenant l'échelle du gain en haut et l'échelle du déphasage en bas).

Réponse

Voir fin du sujet.



- 3] Ajouter sur le diagramme, les asymptotes obtenues grâce à l'étude théorique de l'analyse.

Réponse

Idem.



- 4] En déduire :

- a – La fréquence de coupure expérimentale $f_{c,\text{exp}}$ en considérant $G_{\text{dB}}(f_{c,\text{exp}}) = G_{\text{dB},\text{max}} - 3 \text{ dB}$. La comparer à la valeur théorique en calculant l'écart **normalisé**.

Réponse

On trouve $f_{c,\text{exp}} = (1,57 \pm 0,02) \text{ kHz}$, d'où l'écart normalisé

$$E_n = \frac{|f_{c,\text{exp}} - f_{c,\text{theo}}|}{u_{f_{c,\text{exp}}}} \Rightarrow E_n = 1 < 2 \quad \text{donc compatibles.}$$



- b – Le déphasage expérimental $\varphi_{c,\text{exp}}$ pour $f = f_{c,\text{exp}}$. Le comparer à la valeur théorique en calculant l'écart **normalisé**.

Réponse

Calcul similaire.



- c – La nature du filtre.

Réponse

C'est un passe-bas.

