## Correction du DS



# Tout moyen de communication est interdit Les téléphones portables doivent être éteints et rangés dans les sacs Les calculatrices sont *autorisées*

#### Au programme

Oscillateurs harmonique et amortis (mécanique et électricité), transformation et équilibre chimique.

#### Sommaire

$\mathbf{E1}$	Pentachlorure de phosphore	2
$\mathbf{E2}$	États finaux variés	3
P1	Amortissement et facteur de qualité d'un circuit RLC	5
P2	Assemblages de ressorts	10

Les différentes questions peuvent être traitées dans l'ordre désiré. **Cependant**, vous indiquerez le numéro correct de chaque question. Vous prendrez soin d'indiquer sur votre copie si vous reprenez une question d'un exercice plus loin dans la copie, sous peine qu'elle ne soit ni vue ni corrigée.

Vous porterez une attention particulière à la **qualité de rédaction**. Vous énoncerez clairement les hypothèses, les lois et théorèmes utilisés. Les relations mathématiques doivent être reliées par des connecteurs logiques.

Vous prendre soin de la **présentation** de votre copie, notamment au niveau de l'écriture, de l'orthographe, des encadrements, de la marge et du cadre laissé pour la note et le commentaire. Vous **encadrerez les expressions** littérales, sans faire apparaître les calculs. Vous ferez apparaître cependant le détail des grandeurs avec leurs unités. Vous **soulignerez les applications numériques**.

Ainsi, l'étudiant-e s'expose aux malus suivants concernant la forme et le fond :



## Malus

$\diamond~A$ : application numérique mal faite ;	$\diamond~Q:$ question mal ou non indiquée ;
$\diamond$ N : numéro de copie manquant ;	$\diamond$ C : copie grand carreaux;
$\diamond~P$ : prénom manquant ;	$\diamond \ U : mauvaise \ unit\'e \ (flagrante)  ;$
$\diamond~E:$ manque d'encadrement des réponses ;	$\diamond~\mathrm{H}$ : homogénéité non respectée;
$\diamond$ M : marge non laissée ou trop grande ;	$\diamond~S$ : chiffres significatifs non cohérents ;
$\diamond~V: confusion~ou~oubli~de~vecteurs~;$	$\diamond \ \varphi$ : loi physique fondamentale brisée.



## Pentachlorure de phosphore

Le pentachlorure de phosphore PCl<sub>5</sub> est un composé très toxique, servant de réactif en synthèse organique pour ajouter des atomes de chlore à une chaîne carbonée. Mis en phase gazeuse, il se décompose spontanément en trichlorure de phosphore et en dichlore, donnant naissance à un équilibre en phase gazeuse.

Considérons un réacteur fermé de volume constant  $V=2\,\mathrm{L}$  maintenu à température constante  $T=180\,\mathrm{^\circ C}$ . À cette température, la constante thermodynamique de l'équilibre précédemment cité vaut  $K^{\circ} = 8$ . On y met  $n_0 = 0.5$  mol de  $PCl_5$ .

– Réponse -

On rappelle que  $R = 8.314 \,\mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$ .



Exprimer puis calculer la pression initiale dans le réacteur  $p_0$  en fonction des données.

On applique la loi des gaz parfaits :

$$p_0 = \frac{n_0 RT}{V} \quad \text{avec}$$

$$\begin{array}{|c|c|}
\hline
p_0 = \frac{n_0 RT}{V} & \text{avec} & \begin{cases}
n_0 = 0.5 \,\text{mol} \\
R = 8.314 \,\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \\
T = 453.15 \,\text{K} \\
V = 2 \times 10^{-3} \,\text{m}^3
\end{cases}$$

A.N. : 
$$p_0 = 9.41 \times 10^5 \,\text{Pa}$$



Écrire l'équation de réaction modélisant le processus dans le réacteur, et dresser le tableau d'avancement correspon-

Réponse —							
		9 ~	)(	<b>②</b>			
Équ	ation	PCl <sub>5(g)</sub>	$= PCl_{3(g)}$ -	$+ \operatorname{Cl}_{2(g)}$		$n_{ m tot,gaz}$	$] \setminus$
Initial	$\xi = 0$	$n_0$	0	0	9	$n_0$	] )
Interm.	ξ	$n_0 - \xi$	ξ	ξ	9	$n_0 + \xi$	]/
Final	$\xi_f = \xi_{\rm eq}$	$n_0 - \xi_{\rm eq}$	$\xi_{ m eq}$	$\xi_{ m eq}$		$n_0 + \xi_{\rm eq}$	



Exprimer les pressions partielles des gaz en fonction de  $n_0$ ,  $\xi$  et de la pression initiale  $p_0$ .

On utilise à nouveau l'équation des gaz parfaits, avec  $\frac{RT}{V} \sum_{n_0}^{p_0}$ :

$$P_{PCl_5} = \frac{(n_0 - \xi)RT}{V} = \frac{(n_0 - \xi)p_0}{n_0} \quad \text{et} \quad P_{PCl_3} = \frac{\xi p_0}{n_0} \quad \text{et} \quad P_{Cl_2} = \frac{\xi p_0}{n_0}$$



$$P_{\text{Cl}_2} = \frac{\xi p_0}{n_0}$$



Exprimer le coefficient de dissociation à l'équilibre  $\alpha = \xi_{\rm eq}/n_0$  en fonction de  $K^{\circ}$ ,  $p^{\circ}$  et  $p_0$ . Faire l'application numérique. Que représente-t-il physiquement?

Loi d'action de masses :

#### - Réponse -

Ainsi, en isolant:

$$K^{\circ} = \frac{a(\operatorname{PCl}_{3})a(\operatorname{Cl}_{2})}{a(\operatorname{PCl}_{5})} \Big|_{\operatorname{eq}}$$
 Activité d'un gaz 
$$\Leftrightarrow K^{\circ} = \frac{\frac{P_{\operatorname{PCl}_{3}}}{p^{\circ}} \frac{P_{\operatorname{PCl}_{5}}}{p^{\circ}}}{\frac{P_{\operatorname{PCl}_{5}}}{p^{\circ}}} \Big|_{\operatorname{eq}}$$
 Question 2 
$$\Leftrightarrow K^{\circ} = \frac{\xi_{\operatorname{eq}}^{2}}{n_{0}(n_{0} - \xi_{\operatorname{eq}})} \frac{p_{0}}{p^{\circ}}$$
 On factorise 
$$\Leftrightarrow K^{\circ} = \frac{n_{0}^{2}}{n_{0}^{2}} \frac{\left(\frac{\xi_{\operatorname{eq}}}{n_{0}}\right)^{2}}{1\left(1 - \frac{\xi_{\operatorname{eq}}}{n_{0}}\right)} \frac{p_{0}}{p^{\circ}}$$
 
$$\Leftrightarrow K^{\circ} = \frac{\alpha^{2}}{(1 - \alpha)} \frac{p_{0}}{p^{\circ}}$$

$$\alpha^{2} + \alpha \left(\frac{K^{\circ}p^{\circ}}{p_{0}}\right) - \frac{K^{\circ}p^{\circ}}{p_{0}} = 0 \qquad \Longrightarrow \Delta = \left(\frac{K^{\circ}p^{\circ}}{p_{0}}\right)^{2} + 4\left(\frac{K^{\circ}p^{\circ}}{p_{0}}\right) > 0 \qquad \Longrightarrow \alpha = -\left(\frac{K^{\circ}p^{\circ}}{2p_{0}}\right) + \sqrt{\left(\frac{K^{\circ}p^{\circ}}{2p_{0}}\right)^{2} + \left(\frac{K^{\circ}p^{\circ}}{p_{0}}\right)} \qquad \Longrightarrow \Delta = -\left(\frac{K^{\circ}p^{\circ}}{2p_{0}}\right) + \sqrt{\left(\frac{K^{\circ}p^{\circ}}{2p_{0}}\right)^{2} + \left(\frac{K^{\circ}p^{\circ}}{p_{0}}\right)} \qquad \Longrightarrow \Delta = 0.50 \quad \text{as} \quad (1.5)$$

 $\alpha$  représente la proportion de réactif ayant effectivement



#### Réponse

À l'aide du tableau d'avancement, on a  $n_{\text{tot, gaz}}$ , d'où

$$\begin{split} P_{\rm eq} &= \frac{n_0 + \xi_{\rm eq}}{n_0} p_0 \Leftrightarrow \boxed{P_{\rm eq} = (1 + \alpha) p_0} \\ \text{A.N.} &: \underline{P_{\rm eq} = 15,0 \, \text{bar}} \quad \textcircled{2} \end{split}$$



## E2 États finaux variés

On s'intéresse dans un premier temps à une solution aqueuse obtenue à 298 K par un mélange d'acide éthanoïque CH<sub>3</sub>COOH (concentration  $c_1 = 0.10 \,\mathrm{mol \cdot L^{-1}}$  après mélange) et d'ions fluorure F<sup>-</sup> (concentration  $c_2 = 5.0 \times 10^{-2} \,\mathrm{mol \cdot L^{-1}}$  après mélange). La réaction (1) susceptible de se produire s'écrit :

$$CH_3COOH(aq) + F^-(aq) = CH_3COO^-(aq) + HF(aq)$$
(1)

On connaît les constantes d'équilibre à 298 K des réactions suivantes :

$$K_2^{\circ} = 10^{-4.8}$$
 CH<sub>3</sub>COOH(aq) + H<sub>2</sub>O = CH<sub>3</sub>COO<sup>-</sup>(aq) + H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>(aq) (2)


$$K_3^{\circ} = 10^{-3.2}$$
  $HF(aq) + H_2O = F^-(aq) + H_3O^+(aq)$  (3)

 $\sqrt{3}$  1

1 Exprimer la Constante Ryrelative à l'équilite () en Adaptile d'autres constantes de réaction, puis la calculer. Donner le résultat sous la forme d'une puissance de 10 uniquement.

Réponse

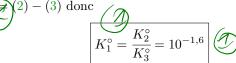On constate que l'équilibre  $(\cancel{1}\cancel{2})$  2) – (3) donc





Déterminer l'état d'équilibre de la solution issue du mélange de l'acide éthanoïque et des ions fluorure : exprimer l'équation dont l'avancement est solution, et l'expression littérale de la solution en fonction de  $c_1$ ,  $c_2$  et  $K_1^{\circ}$ .


## 

On dresse le tableau d'avancement en concentration :


Équation		$CH_3COOH(aq) + F^-(aq)$		$\rightarrow$ CH <sub>3</sub> COO <sup>-</sup> (aq) -	+ HF (aq)
Initial	x = 0	$c_1$	$c_2$	0	0
Interm.	x	$c_1 - x$	$c_2 - x$	x	x
Final $(\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$	$x_f = x_{\rm eq}$	$9.0 \times 10^{-2}$	$4.0 \times 10^{-2}$	$9.6 \times 10^{-3}$	$9.6 \times 10^{-3}$




D'après la loi d'action de masse,

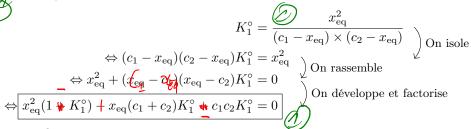

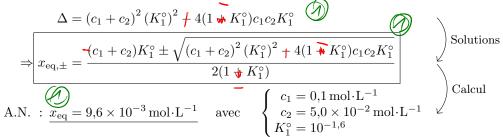Ainsi, avec  $\Delta$  le discriminant de ce trinôme :



 On en déduit les concentrations à l'équilibre indiquées dans le tableau.



On étudie dans la suite de l'exercice quelques constituants du béton. L'hydroxyde de calcium  $Ca(OH)_2(s)$  confère au béton ses propriétés basiques (au sens de acide ou base). Il se dissout en solution aqueuse selon la réaction (4):

$$K_4^{\circ}(298\,\mathrm{K}) = 10^{-5.2}$$
  $\mathrm{Ca}(\mathrm{OH})_2(\mathrm{s}) = \mathrm{Ca}^{2+}(\mathrm{aq}) + 2\,\mathrm{HO}^-(\mathrm{aq})$  (4)




On introduit en solution aqueuse un net excès d'hydroxyde de calcium. La phase solide est alors présente en fin d'évolution. Calculer les concentrations de chacun des ions présents à l'équilibre.

#### - Réponse

On dresse un tableau d'avancement en concentration :

Équatio	n	$Ca(OH)_2(s) = Ca^{2+}(aq) + 2HO^{-}(aq)$			
Initial	x = 0	excès	0	0	16
Interm.	x	excès	x	2x	,
Final (mol·L <sup>-1</sup> )	$x_f = x_{\rm eq}$	excès	$1,2 \times 10^{-2}$	$2,4 \times 10^{-2}$	

 

$$K_4^{\circ} = x_{\text{eq}} \times (2x_{\text{eq}})^2$$
 donc  $x_{\text{eq}} = \left(\frac{K_4^{\circ}}{4}\right)^{1/3}$ 

A.N. : 
$$\underline{x_{\text{eq}}} = 1.2 \times 10^{-2} \,\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

On en déduit les concentrations indiquées dans le tableau.



On donne la relation  $[H_3O^+][HO^-] = 10^{-14}$ . Sachant que  $pH = -\log([H_3O^+])$ , déterminer le pH de la solution. Le milieu est-il acide, basique ou neutre?

#### Réponse

$$\begin{array}{c}
\boxed{pH = 14 + \log[HO^{-}]} \Rightarrow \underline{pH} = 124 \\
23 & 1
\end{array}$$

ce qui corrspond bien à un milieu basique.



Dans certains cas, la pollution urbaine liée à l'humidité entraine la dissolution du dioxyde de carbone atmosphérique dans l'eau à l'intérieur du béton (sous forme  $H_2CO_3$ ), provoquant la carbonatation du béton (formation de carbonate de calcium  $Ca(OH)_2(s)$ ) par réaction de l'hydroxyde de calcium  $Ca(OH)_2(s)$  avec la forme  $H_2CO_3(aq)$ .



 $\boxed{5}$  Écrire la réaction (5) mise en jeu dans la carbonatation du béton et calculer sa constante d'équilibre  $K_5^{\circ}$  à 298 K. On donne à 298 K les constantes d'équilibre des réactions suivantes :

$$K_6^{\circ} = 10^{-8.4}$$
  $CaCO_3(s) = Ca^{2+}(aq) + CO_3^{2-}(aq)$  (6)

$$K_7^{\circ} = 10^{-6.4}$$
  $H_2CO_3(aq) + H_2O = HCO_3^{-}(aq) + H_3O^{+}(aq)$  (7)


$$K_8^{\circ} = 10^{-10,3}$$
  $HCO_3^{-}(aq) + H_2O = CO_3^{2-}(aq) + H_3O^{+}(aq)$  (8)

$$K_9^{\circ} = 10^{-14}$$
  $2 \,\mathrm{H}_2 \mathrm{O} = \mathrm{HO}^-(\mathrm{aq}) + \mathrm{H}_3 \mathrm{O}^+(\mathrm{aq})$  (9)
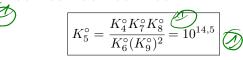
#### - Réponse -

On écrit la réaction (5): 
$$\operatorname{Ca}(OH)_2(s) + \operatorname{H}_2\operatorname{CO}_3(\operatorname{aq}) = \operatorname{Ca}\operatorname{CO}_3(s) + 2\operatorname{H}_2\operatorname{O}$$
 (5)

On constate que la réaction (5) = (4) - (6) + (8) + (7) - 2(9) donc



On étudie désormais la réaction de décomposition du carconate de calcium  $CaCO_3(s)$  en oxyde de calcium CaO(s) et dioxyde de carbone  $CO_2(g)$  de constante d'équilibre  $K^{\circ} = 0.20$  à 1093 K.

$$CaCO_3(s) = CaO(s) + CO_2(g)$$

Soit un récipient indéformable de volume  $V=10\,\mathrm{L}$ , vidé au préalable de son air, et maintenu à la température constante de 1093 K. On introduit progressivement une quantité de matière n en carbonate de calcium solide et on mesure la pression p à l'intérieur de l'enceinte.

Lycée Pothier 4/13 MPSI3 – 2023/2024



6 Lorsque l'équilibre est établi, calculer la quantité de matière en dioxyde de carbone  $n(CO_2)_{eq}$  dans l'enceinte. On supposera les gaz comme parfaits. On rappelle la constante des gaz parfaits  $R = 8.31 \,\mathrm{J}\cdot\mathrm{K}^{-1}\cdot\mathrm{mol}^{-1}$ .

——— Réponse —

À l'équilibre, d'après la loi d'action de masse,

A.N. : 
$$\frac{P(\text{CO}_2)_{\text{eq}}}{P^{\circ}}$$

$$\Leftrightarrow K^{\circ} = \frac{n(\text{CO}_2)_{\text{eq}}RT}{VP^{\circ}}$$

$$\Leftrightarrow n(\text{CO}_2)_{\text{eq}} = \frac{K^{\circ}P^{\circ}V}{RT}$$
On isole
$$K^{\circ} = \frac{N(\text{CO}_2)_{\text{eq}}RT}{VP^{\circ}}$$

$$\Leftrightarrow n(\text{CO}_2)_{\text{eq}} = \frac{N^{\circ}P^{\circ}V}{RT}$$

$$A.N. : \frac{n(\text{CO}_2)_{\text{eq}} = 2.2 \times 10^{-2} \,\text{mol}}{2}$$

$$R = 8.314 \,\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$T = 1093 \,\text{K}$$

A.N. : 
$$n(CO_2)_{eq} = 2.2 \times 10^{-2} \text{ mol}$$
 avec

$$\begin{cases} K^{\circ} = 0.20 \\ P^{\circ} = 1 \times 10^{5} \,\mathrm{Pa} \\ V = 10 \times 10^{-3} \,\mathrm{m}^{3} \\ R = 8.314 \,\mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}} \\ T = 1093 \,\mathrm{K} \end{cases}$$



On introduit une quantité de matière  $n=1,0\times 10^{-2}\,\mathrm{mol}$  en carbonate de calcium. Décrire l'état final. On précisera notamment si l'état final est un état d'équilibre.

- Réponse -

 $< n(CO_2)_{eq}$ , le quotient réactionnel évoluera de sa valeur initiale 0 jusqu'à sa valeur maximale  $Q_{max}$ , qui sera inférieure à  $K^{\circ}$ . Ainsi la réaction évolugra dans le sens direct jusqu'à disparition complète du carbonate de calcium : c'est une rupture d'équilibre.

Les quantités de matière sont :


e sont : 
$$\underbrace{n(\text{CO}_2)_f = n(\text{CaO})_f = n = 1,0 \times 10^{-2} \,\text{mol}}_{\text{c}} \quad \text{et} \quad \underbrace{n(\text{CaCO}_3)_f = 0}_{\text{c}}$$



Reprendre la question précédente dans le cas où  $n = 5.0 \times 10^{-2}$  mol

Réponse -

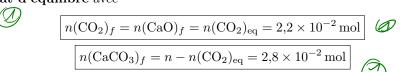 $\mathcal{H}(\mathrm{CO}_2)_{\mathrm{eq}}$ , le quotient réactionnel peut augmenter jusqu'à atteindre la constante d'équilibre. L'état final est donc bien un état d'équilibre avec





Montrer que la courbe p = f(n), avec p la pression à l'intérieur de l'enceinte, est constituée de deux segments de droites dont on donnera les équations pour  $0 \le n \le 0.10 \,\text{mol}$ .

— Réponse -

On utilise les résultats précédents en appliquant l'équation d'état des gaz parfaits :

$$\diamond n \leq n(\text{CO}_2)_{\text{eq}} \Rightarrow p = \frac{nRT}{V} \propto n;$$

$$\diamond n \geq n(\text{CO}_2)_{\text{eq}} \Rightarrow p = \frac{n(\text{CO}_2)_{\text{eq}}RT}{V} = \text{cte.}$$



# Amortissement et facteur de qualité d'un circuit RLC



On considère le circuit RLC série représenté ci-contre. L'interrupteur K est fermé à un instant t=0 choisi comme origine des temps. Le condensateur est initialement chargé :  $u(t=0) = u_0$ .

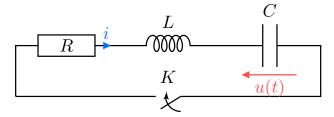


FIGURE 3.1 - Circuit.



Établir l'équation différentielle vérifiée par u(t) pour  $t \geq 0$ . La mettre sous la forme

$$\frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}t^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} + {\omega_0}^2 u = 0$$

et donner les expressions de  $\omega_0$  et Q en fonction de R, L et C.

#### — Réponse

Avec la loi des mailles,

Avec la foi des mailles,
$$u_{L} + u_{R} + u_{C} = 0$$

$$\Leftrightarrow L \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + Ri + u_{C} = 0$$

$$\Leftrightarrow LC \frac{\mathrm{d}^{2}u_{C}}{\mathrm{d}t^{2}} + RC \frac{\mathrm{d}u_{C}}{\mathrm{d}t} + u_{C} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{\mathrm{d}^{2}u_{C}}{\mathrm{d}t^{2}} + \frac{R}{L} \frac{\mathrm{d}u_{C}}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{LC} u_{C} = 0$$

$$u_{L} = L \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

$$i = C \frac{\mathrm{d}u_{C}}{\mathrm{d}t}$$

$$forme$$

$$canonique$$

$$canonique$$

$$(3.1)$$

On détermine l'expression de Q par identification :

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{R}{L}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{Q\sqrt{LC}} = \frac{R}{L}$$

$$\Leftrightarrow Q = \frac{L}{R\sqrt{LC}}$$

$$\Leftrightarrow Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$\Leftrightarrow Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$\Leftrightarrow Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$$



Montrer que le système répond différemment selon la valeur de Q. Nommer chaque régime possible, sans chercher à donner les formes de solutions correspondantes.


#### - Réponse -

Avec l'équation caractéristique :

$$r^{2} + \frac{\omega_{0}}{Q}r + \omega_{0}^{2} = 0$$

$$\Rightarrow \Delta = \left(\frac{\omega_{0}}{Q}\right)^{2} - 4\omega_{0}^{2} = \frac{\omega_{0}^{2}}{Q^{2}} \left(1 - 4Q^{2}\right)$$

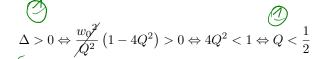Selon la valeur du discriminant, on aura différentes valeurs de r, doubles réelles, simple réelle ou doubles complexes. On a en effet, avec Q > 0,



Q > 1/2 : régime **pseudo-périodique**, racines complexes et oscillations décroissantes ;

 $\mathbf{Q} = \mathbf{1/2}$ : régime **critique**, racine double réelle;

Q < 1/2 : régime **apériodique**, racines réelles et décroissance exponentielle sans oscillation.

On suppose Q > 1/2 dans la suite.



Définir la pseudo-pulsation  $\Omega$  des oscillations libres en fonction de  $\omega_0$  et Q. Définir aussi le temps caractéristique  $\tau$ d'amortissement exponentiel des oscillations libres en fonction de  $\omega_0$  et Q.

#### - Réponse

 $r_{\pm} = \frac{-\frac{\omega_0}{Q} \pm \mathrm{j}\sqrt{-\Delta}}{2}$  $\Leftrightarrow r_{\pm} = -\frac{\omega_0}{2Q} \pm \frac{\mathrm{j}}{2} \sqrt{\frac{\omega_0^2}{Q^2} (4Q^2 - 1)}$   $\Leftrightarrow r_{\pm} = -\frac{\omega_0}{2Q} \pm \mathrm{j} \frac{\omega_0}{2Q} \sqrt{4Q^2 - 1}$   $\Leftrightarrow r_{\pm} = -\frac{\omega_0}{2Q} \pm \mathrm{j} \Omega$ On extrait  $\frac{\omega_0}{Q}$   $\Leftrightarrow r_{\pm} = -\frac{\omega_0}{2Q} \pm \mathrm{j} \Omega$ On définit  $\Omega$  d'où la définition de  $\Omega$ :

$$\Omega = \frac{\omega_0}{2Q} \sqrt{4Q^2 - 1}$$

Ensuite, avec la forme générale de la solution on a

$$u(t) = \exp\left(-\frac{\omega_0}{2Q}t\right) \left[A\cos(\Omega t) + B\sin(\Omega t)\right]$$

On remarque donc qu'on peut assimiler le terme à l'intérieur de l'exponentielle comme l'inverse d'un temps, c'est-à-dire qu'on définit  $\tau$  comme la partie réelle des racines:



Établir l'expression de u(t) pour  $t \geq 0$  en fonction de  $u_0, \omega_0, Q$  et  $\bigvee$ , compte tenu des conditions initiales que vous expliciterez et justifierez.



#### Réponse

On a donc

$$u(t) = e^{-t/\tau} [A\cos(\Omega t) + B\sin(\Omega t)]$$

1

 $\diamond$  On trouve A avec la première condition initiale (condensateur initialement chargé et tension condensateur continue):

$$u(0) = \underbrace{u_0} = 1 \left[ A \cdot 1 + B \cdot 0 \right] = A \quad \Rightarrow \quad \boxed{A = u_0}$$

 $\diamond$  On trouve B avec la seconde CI (il n'y a pas de courant avant la fermeture de B courant continu dans la bobine):

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = -\frac{\omega_0}{2Q} \exp\left(-\frac{\omega_0}{2Q}t\right) \times \left[A\cos(\Omega t) + B\sin(\Omega t)\right] + \exp\left(-\frac{\omega_0}{2Q}t\right) \left[-A\Omega\sin(\Omega t) + B\Omega\cos(\Omega t)\right]$$

$$\Rightarrow \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}(0) = -\frac{\omega_0}{2Q}A + \Omega B = 0$$

$$\Leftrightarrow B = \frac{\omega_0}{2Q\Omega}u_0$$

Ainsi,

$$u(t) = u_0 e^{-t/\tau} \left[ \cos(\Omega t) + \frac{\omega_0}{2Q\Omega} \sin(\Omega t) \right]$$

On souhaite visualiser la tension u(t) sur l'écran d'un oscilloscope dont l'entrée est modélisée par l'association en parallèle d'une résistance  $R_0=1.0\,\mathrm{M}\Omega$  et d'une capacité  $C_0=11\,\mathrm{pF}$ .

5 Montrer que si l'on tient compte de l'oscilloscope, l'équation différentielle vérifiée par u(t) devient :




$$L(C + C_0)\frac{d^2 u}{dt^2} + \left(\frac{L}{R_0} + RC + RC_0\right)\frac{du}{dt} + \left(1 + \frac{R}{R_0}\right)u = 0$$

## – Réponse

On commence par représenter le circuit en ajoutant en parallèle de C la résistance  $R_0$  et la capacité  $C_0$ .

Loi des nœuds :

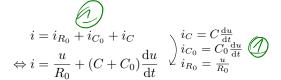

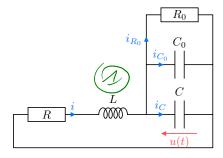


FIGURE 3.2 – Circuit avec oscilloscope.

Dans la loi des mailles,

$$u_L + u_R + u = 0$$

$$\Leftrightarrow L \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + Ri + u = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{L}{R_0} \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} + L(C + C_0) \frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}t^2} + \frac{R}{R_0} u + R(C + C_0) \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} + u = 0$$

$$L(C + C_0) \frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}t^2} + \left(\frac{L}{R_0} + RC + RC_0\right) \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} + \left(1 + \frac{R}{R_0}\right) u = 0$$

$$u_L + u_R + u = 0$$

$$u_L = L \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

$$u_R = Ri$$

$$i = \frac{u}{R_0}$$

$$+ (C + C_0) \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$
On factorise



Quelles relations qualitatives doivent vérifier R, L, C,  $R_0$  et  $C_0$  pour que la mise en place de l'oscilloscope ait une influence négligeable sur les oscillations étudiées? Vérifier qu'avec les valeurs usuelles de R, L et C utilisées en travaux pratiques ces relations sont vérifiées.

#### – Réponse -

Pour que l'oscilloscope ait le moins d'influence possible sur les oscillations, il faut que les coefficients de l'équation différentielle précédente diffèrent le moins possible de ceux de l'équation différentielle (3.1)

- $C \gg C_0$ ; les capacités utilisées en T.P. sont de l'ordre du pF ou du pF. Comme  $C_0 = 11$  pF cette condition est bien vérifiée;
- $R \ll R_0$ ; les résistances utilisées en T.P. sont de l'ordre du  $R_0 = 1.0 \,\mathrm{M}\Omega$ , cette condition est bien vérifiée:





On définit le décrément logarithmique comme étant la quantité  $d_m = \ln \frac{u(t)}{u(t+mT)}$  où  $T = 2\pi/\omega$  et m est un entier strictement positif. Exprimer  $d_m$  en fonction de m et de Q.

Réponse

En remarquant que  $\cos{(\Omega(t+T))} = \cos{(\Omega t + 2\pi)} = \cos{(\Omega t)}$ , on montre facilement que  $d_m = \ln{\left(\exp\left\{\frac{\Omega_0 mT}{2Q}\right\}\right)}$ . On obtient donc :  $d_m = \frac{\omega_0 mT}{2Q}$ . En remplaçant T par  $\frac{2\pi}{\Omega}$  où  $\Omega = \frac{\omega_0}{Q}\sqrt{4Q^2 - 1}$ , il vient :

$$d_m = \frac{2\pi m}{\sqrt{4Q^2 - 1}}$$




On réalise un montage expérimental où le circuit RLC est excité par un générateur basses fréquences délivrant une tension créneau. Comment faut-il choisir le signal délivré par le générateur pour observer les oscillations libres du circuit? Répondre en terme de la constante  $\tau$  et à l'aide d'un schéma.
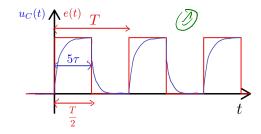
## - Réponse



Pour observer les oscillations il faut que la demi-période du signal délivré par le G.B.F. soit égale à quelques  $\tau$ . En effet, le régime permanent est atteint au bout d'approximativement  $5\tau$ . Une représentation avec le circuit RC est proposée ci-contre.





La tension aux bornes du condensateur est enregistrée grâce à un logiciel d'acquisition. Le signal obtenu est représenté sur la figure 3.3. Estimer le facteur de qualité Q du circuit.

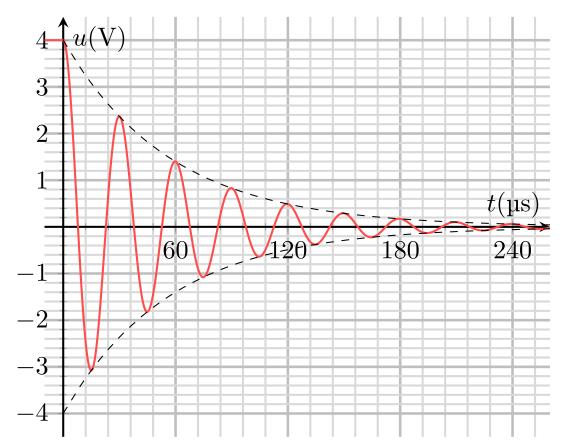


FIGURE 3.3 - Signal obtenu.

- Réponse -

On lit graphiquement u(0) = 4.0V et u(2T) = 1.4V. On peut alors calculer  $d_2 = \ln \frac{u(0)}{u(2T)}$ .

Comme 
$$d_2 = \frac{4\pi}{\sqrt{4Q^2-1}}$$
, on en déduit :  $Q = \sqrt{\frac{1}{4} + 4\left(\frac{\pi}{d_2}\right)^2}$ . Application numérique :  $Q = 6.0$ 

On suppose  $Q \gg 1$ : la dissipation d'énergie par effet Joule est traitée comme une perturbation par rapport au cas du circuit non dissipatif (R=0). On prendra alors  $\omega \approx \omega_0$ . On rappelle par ailleurs le développement limité de l'exponentielle en 0:

$$e^x \sim 1 + x$$



Dans le cas où R=0, établir l'expression de la valeur moyenne temporelle  $\langle \mathcal{E} \rangle$  de l'énergie électromagnétique stockée dans le circuit.

#### – Réponse -

Dans le cas où R=0, le circuit est non dissipatif donc l'énergie emmagasinée dans le condensateur et la bobine reste constante. On l'évalue facilement en t=0:

$$\mathcal{E}(t=0) = \frac{Cu_0^2}{2} \Rightarrow \sqrt{\langle \mathcal{E} \rangle} = \frac{Cu_0^2}{2}$$



Dans le cas où  $R \neq 0$ , montrer qu'au premier ordre en 1/Q, l'énergie  $\mathcal{E}_J$  dissipée par effet JOULE dans le circuit RLC, pendant une pseudo-période, vérifie la relation :

- 🔷 -

$$\mathcal{E}_J = \frac{2\pi}{Q} \left\langle \mathcal{E} \right\rangle$$

#### - Réponse -

Il faut évaluer l'énergie emmagasinée par le condensateur et la bobine à l'instant t:

$$\mathcal{E}(t) = \frac{Cu^2(t)}{2} + \frac{Li^2(t)}{2} \quad \bigcirc$$

Pour  $Q \gg 1$ , on a  $\Omega \approx \omega_0$ , l'expression de u(t) devient :

$$u(t) = u_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \left( \cos(\omega t) + \frac{\omega_0}{2Q\omega} \sin(\omega t) \right)$$

$$\Leftrightarrow u(t) \approx u_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \left( \cos(\omega_0 t) + \frac{1}{2Q} \sin(\omega_0 t) \right)$$

$$\Leftrightarrow u(t) \approx u_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \cos(\omega_0 t)$$

$$\Rightarrow i(t) = -Cu_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \left( \omega_0 \sin(\omega_0 t) + \frac{1}{\tau} \cos(\omega_0 t) \right)$$

$$\Rightarrow i(t) \approx -Cu_0 \omega_0 \sin(\omega_0 t) e^{-\frac{t}{\tau}} \right]$$
or
$$\mathcal{E}(t) = \frac{Cu^2(t)}{2} + \frac{Li^2(t)}{2}$$

$$\Leftrightarrow \mathcal{E}(t) = \frac{1}{2} Cu_0^2 e^{-\frac{2t}{\tau}} \right]$$
On injecte

En une pseudo-période T, l'énergie décroît de la quantité :

$$\Delta_{T}\mathcal{E} = \mathcal{E}(t) - \mathcal{E}(t+T)$$

$$\Leftrightarrow \Delta_{T}\mathcal{E} = \frac{1}{2}Cu_{0}^{2}e^{-\frac{2t}{\tau}}\left(1 - e^{-\frac{2T}{\tau}}\right)$$

$$\Leftrightarrow \Delta_{T}\mathcal{E} = \frac{1}{2}Cu_{0}^{2}e^{-\frac{\omega_{0}t}{Q}}\left(1 - e^{-\frac{\omega_{0}T}{Q}}\right)$$


$$\Leftrightarrow \Delta_{T}\mathcal{E} = \frac{1}{2}Cu_{0}^{2}e^{-\frac{\omega_{0}t}{Q}}\left(1 - e^{-\frac{2\pi}{Q}}\right)$$

$$\Leftrightarrow \Delta_{T}\mathcal{E} = \frac{1}{2}Cu_{0}^{2}e^{-\frac{\omega_{0}t}{Q}}\left(1 - e^{-\frac{2\pi}{Q}}\right)$$

$$\Leftrightarrow \Delta_{T}\mathcal{E} \underset{Q \to \infty}{\sim} \frac{1}{2}Cu_{0}^{2}\underbrace{e^{-\frac{\omega_{0}t}{Q}}\left(1 - \left(1 - \frac{2\pi}{Q}\right)\right)}_{\approx 1}\right)$$

$$\Leftrightarrow \Delta_{T}\mathcal{E} \underset{Q \to \infty}{\sim} \frac{1}{2}Cu_{0}^{2}\underbrace{e^{-\frac{\omega_{0}t}{Q}}\left(1 - \left(1 - \frac{2\pi}{Q}\right)\right)}_{\approx 1}\right)$$
On simplifie

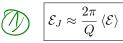Or, l'énergie dissipée par effet Joule en une pseudo-période correspond à l'énergie perdue par L et C pendant cette durée donc  $\mathcal{E}_J = \mathcal{E}(t) - \mathcal{E}(t+T)$ . Ainsi,







## Assemblages de ressorts

Pour un TIPE, un-e étudiant-e a besoin d'un ressort de raideur 15 N·m<sup>-1</sup>. Malheureusement, le laboratoire du lycée ne possède que des ressorts de raideur  $k_1 = 10 \,\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^{-1}$ et  $k_2 = 20 \,\mathrm{N\cdot m^{-1}}$ . En revanche, tous les ressorts ont la même longueur à vide  $\ell_0 = 10 \, \text{cm}$ .

L'étudiant-e décide alors d'assembler les ressorts pour obtenir la raideur qu'iel souhaite. Iel hésite cependant entre un assemblage en série ou en parallèle, voir Figures 3.4 et 3.5 ci-contre.

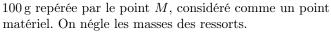Iel mène donc une étude des deux assemblages pour voir comment ils se comportent. Iel dispose d'une masse m =



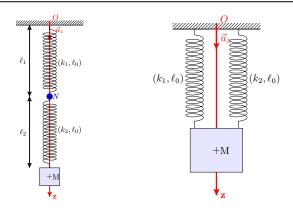

100 g repérée par le point M, considéré comme un point FIGURE 3.4 – Assemblages FIGURE 3.5 – Assemblages en série en parallèle

# Assemblage en série

Dans ce montage, le premier ressort est accroché au niveau du support fixe en un point noté O. Le second ressort est accroché au premier en un point N. Pour mener l'étude, on considèrera que le point N possède une masse m'. On note Oz la verticale descendante, dirigée par le vecteur unitaire  $\overrightarrow{u_z}$ , orienté vers le bas (cf. Figure 3.4).

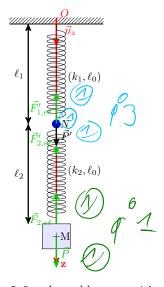


Figure 3.6 – Assemblages en série



Faire le bilan des forces s'exerçant sur le point M, les représenter sur un schéma et les exprimer en fonction des paramètres du problème.

Réponse ·

 $\diamond$  BDF:

Poids 
$$\vec{P} = mg \vec{u_z}$$
 Ressort  $2 \vec{F}_{2, \text{ el}} = -k_2(\ell_2 - \ell_0) \vec{u_z}$ 

En effet, si on suppose que le ressort est étiré, il exerce sur la masse une force vers le haut, donc selon  $-\overrightarrow{u_z}$ . Or dans ce cas,  $\Delta \ell_2 = \ell_2 - \ell_0 > 0$  et l'expression précédente avec le signe moins fournit bien une force orientée selon  $-\vec{u}_z$ . Voir Figure 3.6



En déduire l'expression de la longueur à l'équilibre  $\ell_{2,eq}$  du ressort 2 (celui placé en bas) en fonction des paramètres du problème. Faire l'application numérique.

#### – Réponse –

À l'équilibre, la somme des forces extérieures appliquées à la masse est nulle :

$$\overrightarrow{F}_{2,\mathrm{el}} + \overrightarrow{P} = \overrightarrow{0}$$

$$\Leftrightarrow -k_2(\ell_{2,eq} - \ell_0) \overrightarrow{u_z} + mg \overrightarrow{u_z} = \overrightarrow{0}$$

$$\Leftrightarrow -k_2(\ell_{2,eq} - \ell_0) + mg = 0$$

$$\Leftrightarrow \ell_{2,eq} = \ell_0 + \frac{mg}{k_2}$$
On remplace
$$On \text{ multiple par } \cdot \overrightarrow{u_z}$$

$$On \text{ isole}$$

$$Calcul$$

$$A.N. : \underline{\ell_{2,eq}} = 15 \text{ cm}$$



Faire le bilan des forces s'exerçant sur le point N, les représenter sur le même schéma et les exprimer en fonction des paramètres du problème.

 $\Diamond$ 

– Réponse -

♦ BDF:

Poids 
$$\overrightarrow{P} = m'g\overrightarrow{u_z}$$
 Poids  $\overrightarrow{P} = m'g\overrightarrow{u_z}$  Ressort  $2\overrightarrow{F'}_{2, \text{ el}} = k_2(\ell_2 - \ell_0)\overrightarrow{u_z}$  Ressort  $1\overrightarrow{F'}_{1, \text{ el}} = -k_1(\ell_1 - \ell_0)\overrightarrow{u_z}$  Poids  $\overrightarrow{P} = m'g\overrightarrow{u_z}$ 

En effet, si on suppose que le ressort 2 est étiré, il exerce sur la masse une force vers le bas, donc selon  $+\overrightarrow{u_z}$ . Or dans ce cas,  $\Delta \ell_2 = \ell_2 - \ell_0 > 0$  et l'expression précédente avec le signe plus fournit bien une force orientée selon  $+\overrightarrow{u_z}$ . La justification du signe de la force  $\overrightarrow{F}'_{1,\text{el}}$  est identique à celle de la question  $\boxed{1}$ .



En déduire que la longueur à l'équilibre  $\ell_{1,\text{eq}}$  du ressort 1 (celui placé en haut) est donnée par :

$$\ell_{1,\text{eq}} = \ell_0 + \frac{(m+m')g}{k_1}$$

#### – Réponse -

À l'équilibre, la somme des forces extérieures appliquées à la masse est nulle :

$$\vec{F}'_{1,\text{el}} + \vec{F}'_{2,\text{el}} + \vec{P}' = \vec{0} \Leftrightarrow -k_1(\ell_{1,eq} - \ell_0) \overrightarrow{u_z} + k_2(\ell_{2,eq} - \ell_0) \overrightarrow{u_z} + m'g \overrightarrow{u_z} = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow -k_1(\ell_{1,eq} - \ell_0) + k_2(\ell_{2,eq} - \ell_0) + m'g = 0$$

$$\Leftrightarrow k_1(\ell_{1,eq} - \ell_0) = k_2(\ell_{2,eq} - \ell_0) + m'g$$

$$\Leftrightarrow \ell_{1,eq} = \ell_0 + \frac{k_2(\ell_{2,eq} - \ell_0) + m'g}{k_1}$$

$$\Leftrightarrow \ell_{1,eq} = \ell_0 + \frac{(m+m')g}{k_1}$$



Commenter la formule précédente.

– Réponse -

Du point de vue du ressort 1, tout se passe comme si on avait accroché une masse de valeur m+m'. En effet, pour le ressort, que cette masse soit d'un seul tenant ou constituée de deux masses (et un ressort de masse nulle) ne change rien.



Déterminer l'expression de l'altitude  $z_{eq}$  du point M. Simplifier la formule dans le cas où le point N possède une masse nulle (m'=0).

Dans la configuration établie par l'énoncé, on a zero  $\ell_1+\ell_2$ . À l'équilibre, on a alors :

$$z_{\text{eq}} = \ell_{1,eq} + \ell_{2,eq} = \ell_0 + \frac{(m+m')g}{k_1} + \ell_0 + \frac{mg}{k_2}$$
 soit  $z_{\text{eq}} = 2\ell_0 + \frac{(m+m')g}{k_1} + \frac{mg}{k_2}$ 

En tenant compte d'une masse nulle pour le point N, on obtient :


$$\boxed{z_{\rm eq} = 2\ell_0 + \left(\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}\right) mg}$$



Par analogie avec le résultat que vous obtiendriez si la masse m n'était accrochée qu'à un seul ressort de raideur K et de longueur à vide  $\ell_0$ , déterminer les caractéristiques (K et  $\ell_0$ ) de ce ressort équivalent aux deux ressorts accrochés en série.

– Réponse -

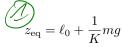Le cas d'un seul ressort vertical donne :



En identifiant les deux formules terme à terme, on a :



 $\frac{2\ell_0}{2\ell_0} \quad \text{et} \quad \frac{1}{K} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} \quad \text{soit} \quad K = \frac{1}{k_1}$ 





Montrer que cet assemblage ne peut pas satisfaire l'étudiant-e pour son TIPE.

On calcule K avec les valeurs fournies :  $6.7 \,\mathrm{N\cdot m^{-1}}$ . C'est trop faible.



## Assemblage en parallèle

Dans ce montage, les deux ressorts sont accrochés au même support fixe et à la masse m. On note toujours Oz la verticale descendante, dirigée par le vecteur unitaire  $\vec{v}_z$ , orienté vers le bas (cf. Figure 3.5).

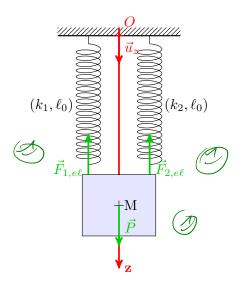


Figure 3.7 – Assemblages en parallèle

Expliciter le lien entre  $\ell_1$ ,  $\ell_2$  et z, puis faire le bilan des forces qui s'exercent sur le point M et les représenter sur un schéma.

– Réponse -

 $\diamond$  BDF:

Poids  $\overrightarrow{P} = mg \overrightarrow{u_z}$ Ressort  $1 \overrightarrow{F}_{1, \text{ el}} = -k_1(\ell - \ell_0) \overrightarrow{u_z}$   $\bigcirc$ Ressort  $2 \overrightarrow{F}_{2, \text{ el}} = -k_2(\ell - \ell_0) \overrightarrow{u_z}$ 

On a tenu compte du fait qu'ici  $\ell_2 = \ell_1 = \ell$  et on a mis le signe des forces en accord avec ce qui a déjà été établi précédemment.

/10|10| Établir l'équation du mouvement du point M et la mettre sous forme canonique. Vous prendrez soin de détailler extensivement le cadre mécanique nécessaire à cette étude.

 $\diamond$  PFD:

 $\bigcirc$   $\diamond$  **Système** : {point M} de masse m

 ${\mathscr D} \diamond {f R}$ éférentiel :  ${\mathcal R}_{
m lab}$  supposé galiléen

 $\mathfrak{D} \diamond \mathbf{Repère} : (O, \overrightarrow{u_z}) \text{ avec } \overrightarrow{u_z} \text{ vers le bas}$ 

🦒 Repérage :

$$\overrightarrow{OM}(t) = z \overrightarrow{u_z}$$

$$\overrightarrow{v}(t) = \dot{z} \overrightarrow{u_z}$$


$$\overrightarrow{a}(t) = \ddot{z} \overrightarrow{u_z}$$

$$m\vec{a} = \vec{P} + \vec{F}_{1,\text{el}} + \vec{F}_{2,\text{el}} \bigcirc$$

$$\Leftrightarrow m\ddot{z} = -k_1(z - \ell_0) - k_2(z - \ell_0) + mg$$

$$\Leftrightarrow m\ddot{z} + (k_1 + k_2)z = (k_1 + k_2)\ell_0 + mg$$
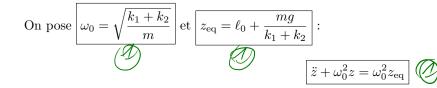
$$\Leftrightarrow \ddot{z} + \frac{k_1 + k_2}{m}z = \frac{k_1 + k_2}{m} \left(\ell_0 + \frac{mg}{k_1 + k_2}\right)$$
Forme canonique



/2 11 Déterminer les caractéristiques K et  $\ell_0$  du ressort équivalent aux deux ressorts accrochés en parallèle.

## ——— Réponse -

 $- \diamondsuit -$ 

On a déjà traité le cas d'un seul ressort dans la première partie du sujet. On constate qu'on a ici exactement la même équation que pour un seul ressort  $\mathbb{Z} \left[ \ell_0 = \ell_0 \right]$  et  $K = k_1 + k_2$ 

Montrer que cet assemblage ne peut pas satisfaire l'étudiant-e pour son TIPE.

#### — Réponse -

Avec cet assemblage, l'étudiant-e obtient un système équivalent à un ressort de raideur  $K = 30 \,\mathrm{N \cdot m^{-1}}$ , soit une raideur deux fois trop élevée.

# Assemblage complexe

Déterminer un assemblage équivalent à un ressort ayant la raideur souhaité par l'étudiant-e. Faire un schéma de la situation proposée.

#### – Réponse –

- $\diamond$  l'assemblage en série donne ici une raideur deux fois trop élevée ;  $\ensuremath{\cancel{\sl O}}$
- ♦ l'assemblage en parallèle peut permettre de diviser par deux la raideur.

En effet, dans la formule obtenue pour l'assemblage en série, on avait  $K = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}$ . Avec  $k_1 = k_2$ , cette formule devient  $K = \frac{k_1^2}{2k_1} = \frac{k_2^2}{2k_1}$  Un assemblage série de deux ressorts identiques permet bien de diviser par deux la raideur.

On peut donc envisager le montage suivant : on fabrique deux assemblages en parallèle identiques, chacun avec un ressort de raideur  $k_1 = 10 \,\mathrm{N \cdot m^{-1}}$  et un ressort de raideur  $k_2 = 20 \,\mathrm{N\cdot m^{-1}}$ . Ces assemblages sont chacun équivalent à un ressort de raideur  $k_3 =$  $30 \,\mathrm{N \cdot m^{-1}}$  d'après les résultats précédents.

On assemble ces deux ressorts équivalents identiques en série et on divise alors par deux la raideur  $k_3$ . La raideur équivalente totale  $k_4$  est alors bien de la valeur recherchée  $(15 \, \text{N} \cdot \text{m}^{-1}).$ 

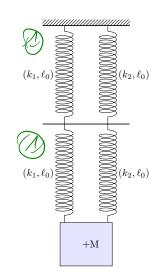


FIGURE Assemblage complexe.