### Analyses spectrales de signaux électriques

### **%** Capacités exigibles

- Mettre en œuvre un dispositif expérimental illustrant l'utilité des fonctions de transfert pour un système linéaire à un ou plusieurs étages.
- Étudier le filtrage linéaire d'un signal non sinusoïdal à partir d'une analyse spectrale.
- Détecter le caractère non linéaire d'un système par l'apparition de nouvelles fréquences.

### I | Objectifs

- ♦ Étudier le filtrage linéaire d'un signal non sinusoïdal à partir d'une analyse spectrale.
- ♦ Choisir un modèle de filtre en fonction d'un cahier des charges.

## ${ m II} \mid { m S'approprier}: { m analyse \; spectrale}$

### II/A Décomposition en série de Fourier



### Propriété TP15.1 : Décomposition en série de Fourier

Toute fonction périodique peut se décomposer en série de Fourier, c'est-à-dire en une somme de fonctions sinusoïdales de pulsations différentes. Soit y une fonction périodique de période T et de pulsation  $\omega = 2\pi/T$ . La décomposition en série de Fourier de y est :

$$y(t) = y_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\omega t + \varphi)$$

Avec  $a_n$  et  $\varphi_n$  respectivement l'amplitude et la phase de l'harmonique de rang n.



#### Exemple TP15.1:

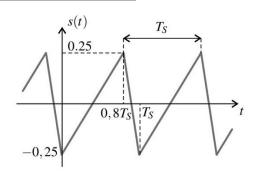


FIGURE TP15.1 – Représentation temporelle d'un signal périodique.

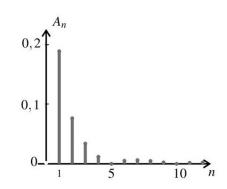


FIGURE TP15.2 — Spectrogramme du même signal périodique.

### II/B Vocabulaire



#### Notation TP15.1 : Vocabulaire

- ♦ Spectre : représentation de l'amplitude de chacune des composantes spectrales d'un signal en fonction de leurs pulsations ou de leurs fréquences.
- $\diamond y_0 = \langle y(t) \rangle$  est la valeur moyenne du signal y(t), c'est-à-dire sa composante continue;
- $\diamond a_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$  est appelé **fondamental**;
- $\diamond \ a_i \cos(n\omega t + \varphi_i)$  est l'harmonique de rang i.



#### Remarque TP15.1:

- 1) Le fondamental est aussi l'harmonique de rang 1.
- 2) Le spectre d'un signal temporel pair ne contient que des harmoniques de rang pair  $(n = 2p, p \in \mathbb{N})$
- 3) Le spectre d'un signal temporel impair ne contient que des harmoniques de rang impair  $(n=2p+1,p\in\mathbb{N})$

# II/C Durée d'enregistrement et fréquence d'échantillonnage



### Propriété TP15.2 : Échantillonnage

Le critère de Shannon (vu en seconde année) impose que la **fréquence d'échantillonnage** (fréquence de calcul) soit **supérieure à deux fois la fréquence maximale du signal** étudié.

Par ailleurs, le temps d'acquisition total  $T_{\text{acqtot}}$  doit être égal à un multiple entier de fois la période du signal étudié :  $T_{\text{acqtot}} = nT$  avec  $n \in \mathbb{Z}$ . Si ce n'est pas possible, il faut que la durée d'acquisition soit longue, sachant que le pas fréquentiel du spectre vaudra :

$$\Delta f = \frac{1}{T_{\rm acq\,tot}}$$

### III Réaliser et valider



Analyses spectrales de signaux périodiques de différentes formes

III/A) 1 Signal sinusoïdal



### Expérience TP15.1:


#### Réaliser une acquisition:

- 1) Connecter le générateur basses fréquences (GBF) à l'interface SYSAM entre les voies EA0 et la masse.
- 2) Ouvrir le logiciel Latispro en suivant le chemin : programmes → discipline → physique-chimie → latispro.
- 3) Allumer le GBF, choisir un signal sinusoïdal de fréquence 500 Hz et d'amplitude moyenne

III. Réaliser et valider

 $(5-10 \,\mathrm{V} \,\mathrm{par} \,\mathrm{exemple}).$ 

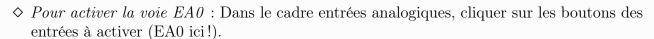4) Pour faire une acquisition : cliquer sur le bouton



- ♦ Pour paramétrer l'acquisition : Dans le cadre acquisition, onglet temporel, mode normal, entrer le nombre de points de mesure et la durée totale de l'acquisition. On choisira :
  - $\triangleright$  Nombre de points : 10000;
  - ▶ Acquisition temporelle;
  - (1) Durée totale d'acquisition  $T_{\text{acq tot}}$  à choisir. Justifier ce choix succintement.
  - ▶ Fin des réglages, vous êtes prêt-e à faire vos enregistrements.
- ♦ Lancer l'acquisition en cliquant sur

Tracer le spectre :

- 1) Aller dans traitements  $\rightarrow$  calculs spécifiques  $\rightarrow$  analyse de Fourier.
- 3) Glisser la courbe et cliquer sur calcul.
- 1 Quelle est l'allure du spectre? Observez-vous des harmoniques?
- 2 En cliquant droit sur le graphe, prendre la loupe + pour zoomer, plusieurs fois si nécessaire ou utiliser le calibrage. Relever la fréquence fondamentale grâce à la fonction réticule (toujours en cliquant droit sur le graphe) et la comparer à celle indiquée par le GBF. Commenter l'éventuelle différence.

III/A) 2 | Signaux triangulaires et carrés

### Expérience TP15.2:

Changer la forme du signal délivré par le GBF en gardant la même fréquence fondamentale et recommencer le même protocole.

- 3 Quelle est l'allure de chacun des spectres (signal triangulaire et carré)? Observez-vous des harmoniques?
- 4 Quelle est la particularité de ces deux spectres? Quelles sont leurs différences?

### III/B Étude du spectre obtenu en sortie du filtre de Rauch

On reprend le filtre de RAUCH de la semaine précédente afin de filtrer le signal carré:

$$\frac{\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{s}}{\underline{e}} = \frac{H_0}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

$$Q = \sqrt{\frac{\alpha + 1}{2\alpha}}, \quad H_0 = -1 \quad \text{et} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{\alpha + 1}{2\alpha}} \frac{1}{RC}$$

Avec

Notre objectif est d'obtenir à partir de ce signal un signal sinusoïdal de **fréquence fondamentale triple**.

### Expérience TP15.3 : Manipulation amplificateur



- 1) Connecter la borne +15 V du boitier à la sortie +15 V d'un générateur de tension continue,
- 2) Connecter la borne -15 V du boitier à la sortie -15 V du générateur
- 3) Connecter le point milieu du boitier à la masse du générateur.



#### Attention TP15.1: Attention

À la fin de la séance, on coupe le signal du GBF avant les alimentations de l'amplificateur opérationnel qui doivent être coupées en dernier.

4) Réalisez ensuite le montage en prenant C = 1 nF (cavalier prêt à être connecté sur la boite) et  $\alpha R$  avec une boite de résistances variables.

On réalise le montage en prenant  $C=1\,\mathrm{nF}$  (cavalier prêt à être connecté sur la boite) et  $\alpha R$  est une boite de résistances variables. Le filtre a été fabriqué avec  $R=100\,\mathrm{k}\Omega$ .

On s'intéresse tout d'abord au cas où  $\alpha = 1$ : On prend donc  $\alpha R = 100 \,\mathrm{k}\Omega$ . On injecte à l'entrée du filtre un signal créneau de fréquence fondamentale  $f_e$ .

5 Comment choisir  $f_e$  a priori afin d'obtenir à partir de ce signal un signal sinusoïdal de **fréquence** fondamentale triple? Choisir cette fréquence sur le GBF.

# **\$**0

### Expérience TP15.4:

Choisir une durée d'enregistrement telle que  $T_{\text{acq tot}} = 2T$ , ou une durée d'enregistrement très grande pour que l'analyse spectrale soit de bonne qualité. Faire l'analyse spectrale du signal à l'entrée et à la sortie du filtre.

6 Qu'observez-vous? Quelle est l'allure du signal de sortie?



#### Expérience TP15.5:

Refaire le même protocole pour  $\alpha=10^{-2}$ : on prend donc  $\alpha R=1000\,\Omega$ . On rappelle que la fréquence de résonance trouvée la semaine précédente dans ce cas est différente.

Quelle valeur faut-il alors choisir pour la fréquence fondamentale du créneau? En déduire la valeur à donner à  $T_{\text{acqtot}}$ .



### Conclure

8 Comparez les deux spectres de sortie. Interprétez les différences obtenues. Quel filtre permet d'atteindre l'objectif que l'on s'est initialement fixé?